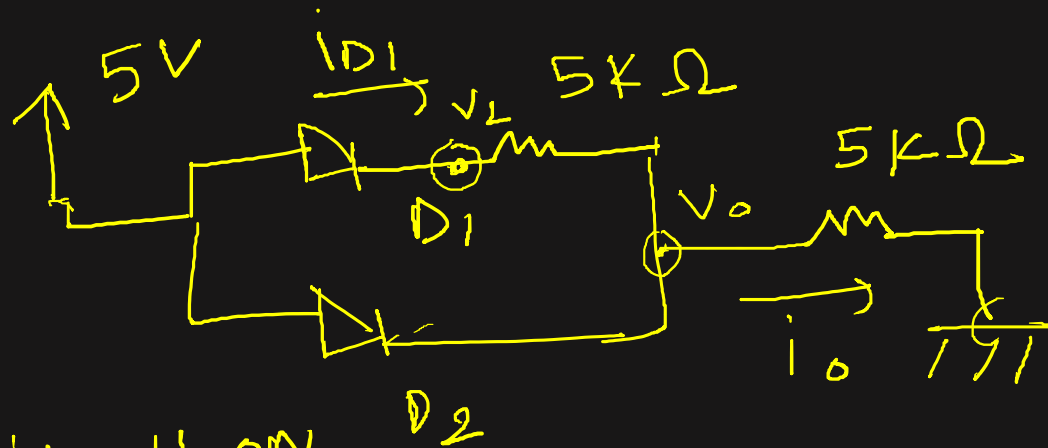


# Lecture 8: Method of assumed state



1)




→ CVD model,

$$V_{D0} = 0.7V$$

→ Find  $V_o, i_o$

ASSUME: BOTH ON

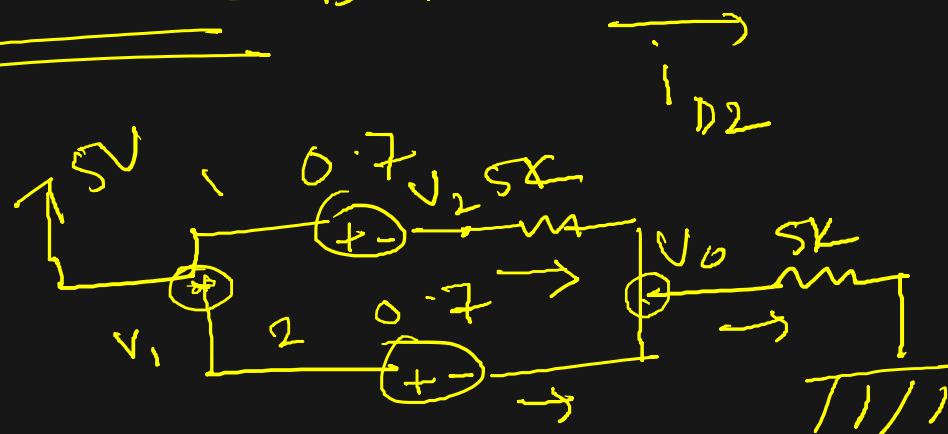

Solve:  $V_1 - V_o = 0.7V$

$$\Rightarrow 5 - V_o = 0.7V$$

$$\Rightarrow V_o = 4.3V$$

$$i_o = \frac{V_o - 0}{5k\Omega} = 0.86mA$$

$$5 - V_2 = 0.7V$$

$$\Rightarrow V_2 = 4.3V$$

$$i_{D1} = \frac{V_2 - V_o}{5k\Omega} = 0mA$$

KCL:

$V_o$  nod


$$i_{D1} + i_{D2} = i_o$$

$$\Rightarrow i_{D2} = 0.86mA$$

Verify

wrong

Assumption 2:  $D_1$  OFF,  $D_2$  ON

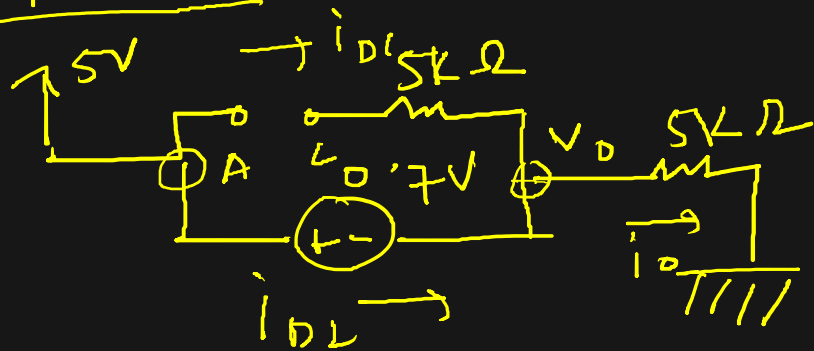

$$\begin{aligned} V_{D1} &= V_A = V_C \\ &= 5 - V_o \\ &= 0.7V \end{aligned}$$

Solve:  $i_{D1} = 0$ ,  $i_{D2} = i_o$

$$5 - V_o = 0.7V$$

$$\Rightarrow V_o = 4.3V$$

$$i_o = \frac{V_o - 0}{5k\Omega}$$

$$= 0.86mA$$


$$= i_{D2} \quad ; \quad D_1 \text{ ON}$$

$$V_{D1} \leq V_o$$

$\therefore D_1$  OFF

$\therefore$  Assumption Correct


# Ex. 2

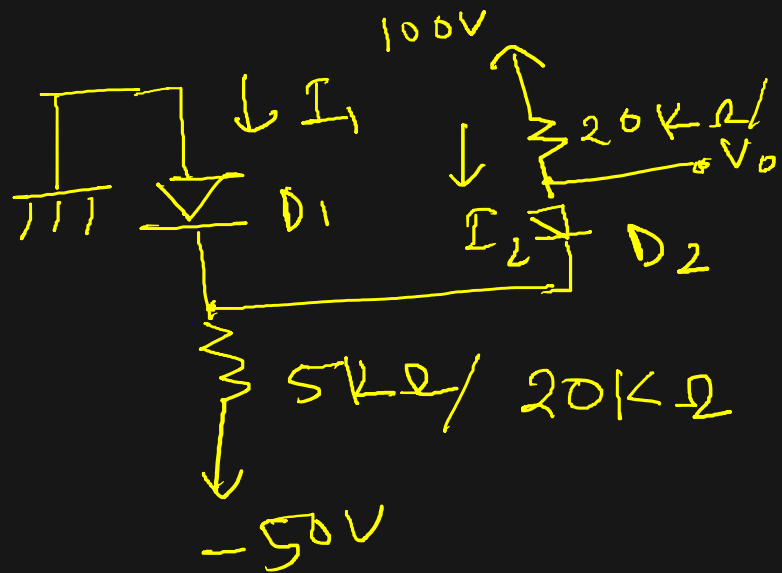

Ideal Diode model

Assumption correct

Assumption : Both ON

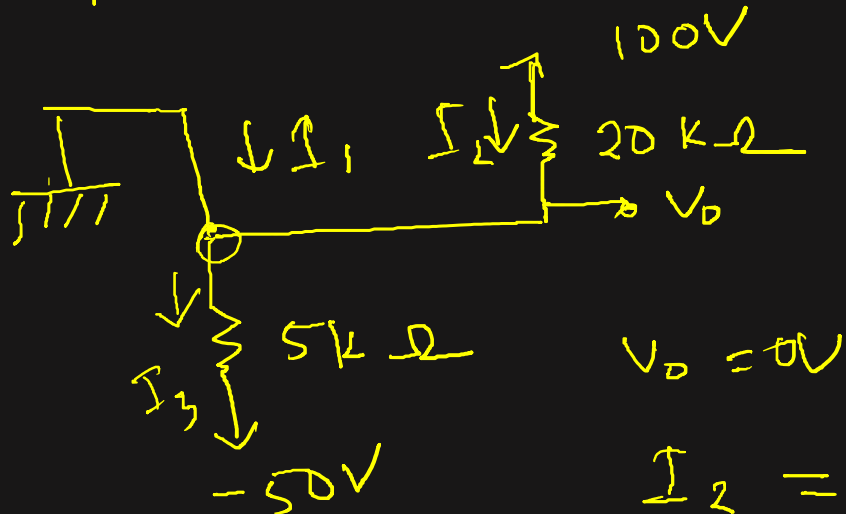

$$V_0 = 0V$$


$$I_2 = \frac{100 - V_0}{20} \text{ mA} = 5 \text{ mA}$$

$$I_3 = \frac{V_0 - (-50)}{5k\Omega} = 10 \text{ mA}$$

$$I_1 + I_2 = I_3 ; \text{ KCL at } V_0 \text{ node}$$

$$\Rightarrow I_1 = I_3 - I_2 = 5 \text{ mA}$$

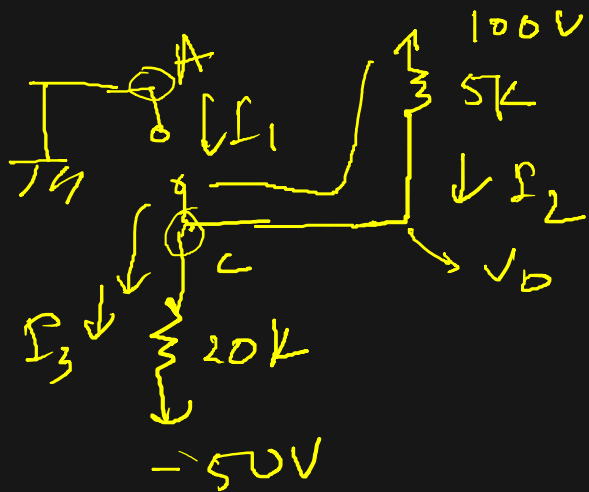Assumption 2 :  $D_1 \rightarrow \text{OFF}, D_2 \rightarrow \text{ON}$  ✓



$$I_1 = 0$$

$$I_2 = I_3$$

KVL :

$$100 - 5I_2 - 20I_3 - 50 = 0$$

$$\Rightarrow 50 - 5I_2 - 20I_2 = 0$$

$$\Rightarrow I_2 = 2 \text{ mA}$$

$$V_D = 100 - 5I_2 = 90 \text{ V}$$

$D_1$  :


$$V_A = 0 \text{ V}$$


$$V_C = 90 \text{ V}$$

$$V_{D1} = V_A - V_C = -90 \text{ V}$$

$$V_{D1} \leq V_{P2}$$

Practice :

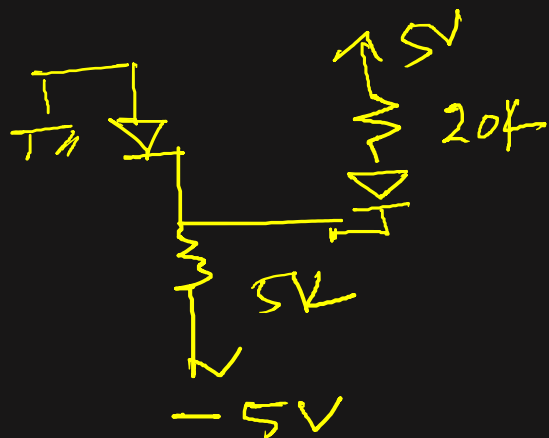


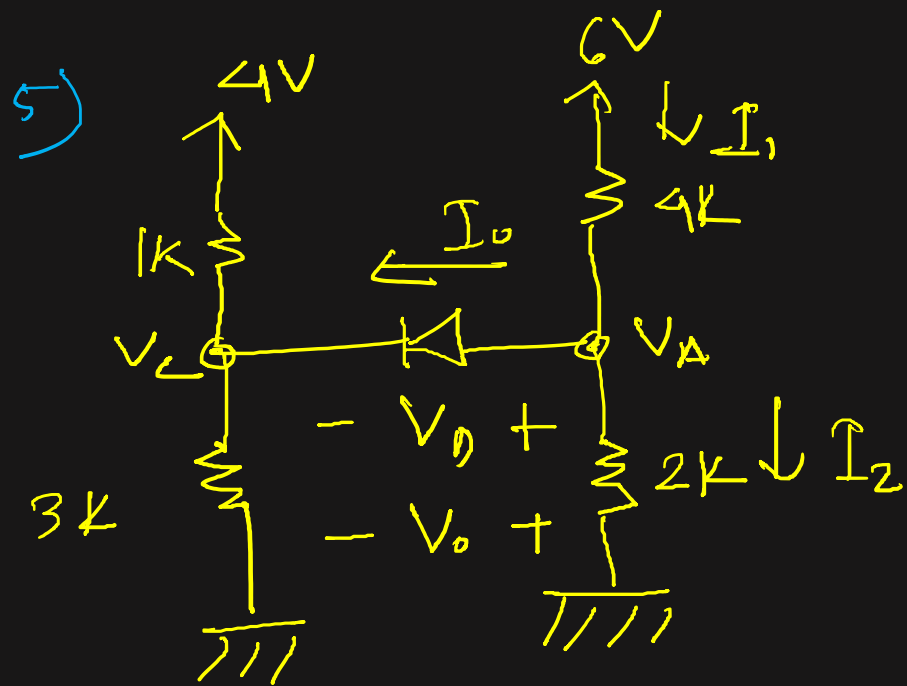

CVD,  $V_{D0} = 0.7V$

$I_0, V_0 = ?$

Assume: ON

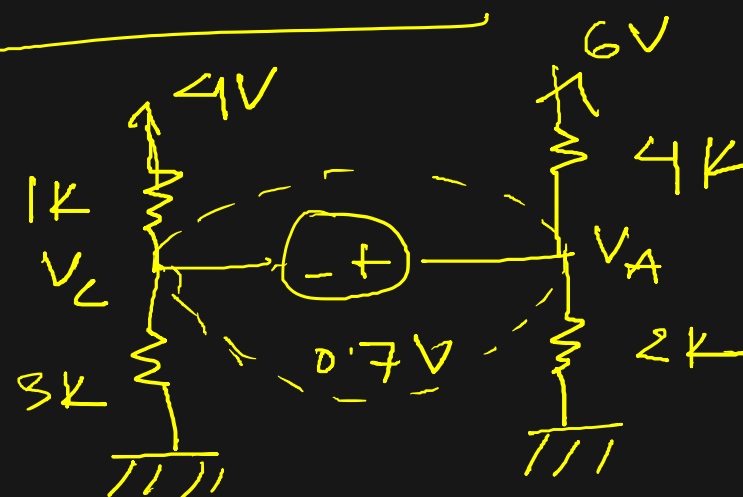

$$V_A - V_L = 0.7V \quad \text{--- (i)}$$

Nodal

$$\frac{V_A - 6}{4} + \frac{V_A - 0}{2} + \frac{V_L - 4}{1} + \frac{V_L - 0}{3} = 0 \quad \text{--- (ii)}$$

$$V_A = 3.09V, \quad V_L = 2.39V$$

$$I_1 = \frac{6 - V_A}{4} \text{ mA} \approx \frac{3}{4} \text{ mA}$$

$$I_2 = \frac{V_A - 0}{2} \text{ mA} = \frac{3.09}{2} \text{ mA}$$

$$I_0 + I_2 = I_1$$


$$\Rightarrow I_0 \approx -\frac{3}{4} \text{ mA}$$

Assumption Wrong!



Assumption 2!  $D \rightarrow OFF$


✓

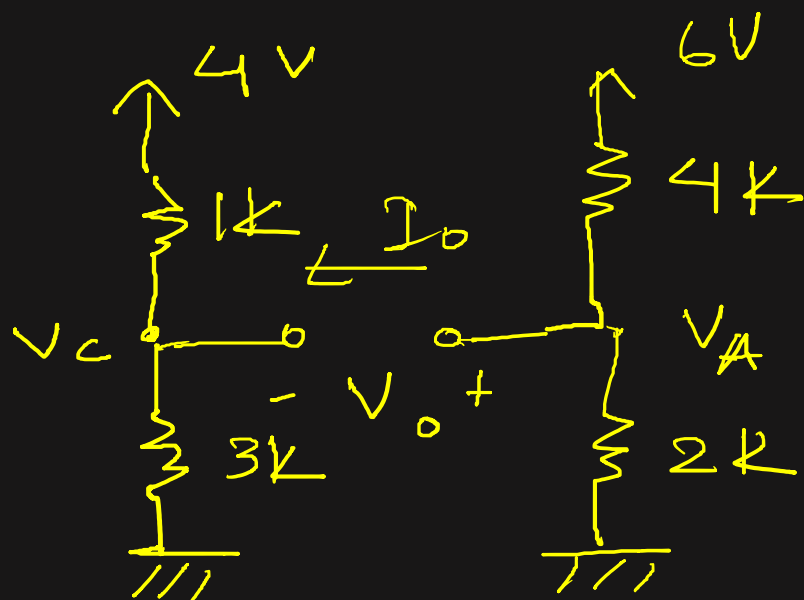

$$I_0 = 0 \text{ mA}$$

$$V_A = 6 \times \frac{2}{2+4} \text{ V} = 2 \text{ V}$$
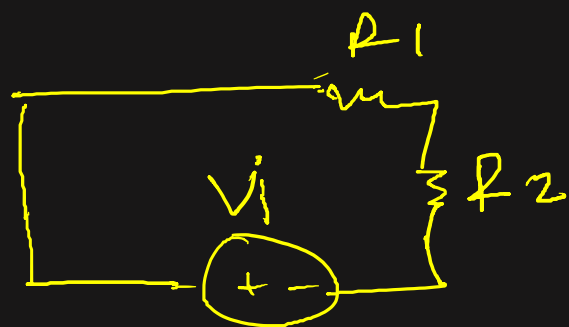
$$V_C = 4 \times \frac{3}{3+1} \text{ V} = 3 \text{ V}$$



$$V_{R1} = V_i \times \left( \frac{R_1}{R_1 + R_2} \right)$$

$$V_{R2} = V_i \times \left( \frac{R_2}{R_1 + R_2} \right)$$

$$V_o = V_A - V_C$$

$$= (2 - 3) \text{ V}$$

$$V_o \leq V_{D0} \approx -1 \text{ V}$$