


* BJT Math (contⁿ)

$$\beta = 100$$

$$I_C, I_B, I_E, V_{CE}$$

Assume, Active

$$I_C = \beta I_B$$

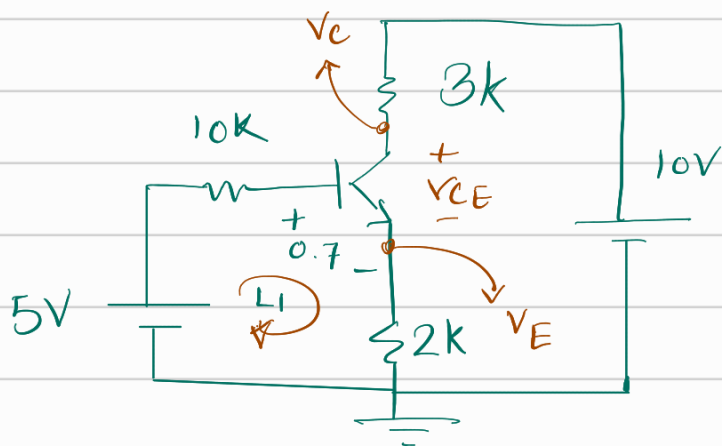

$$L1: 5 = 10I_B + 0.7 + 2I_E$$

$$\Rightarrow 5 = 10I_B + 0.7 + 2(I_B + \beta I_B)$$

$$\Rightarrow 5 = 10I_B + 0.7 + 2(1 + \beta)I_B$$

$$\Rightarrow I_B = 0.02 \text{ mA}$$

$$I_C = 2 \text{ mA}$$

$$I_E = 2.02 \text{ mA}$$

$$V_C = 10 - 3I_C$$


$$V_E = 2I_E$$

$$\therefore V_{CE} = V_C - V_E = -0.04 \text{ V} < 0.2 \text{ V}$$

For active, $V_{CE} > 0.2 \text{ V} \rightarrow$ Assumption wrong.

Assume, Saturation
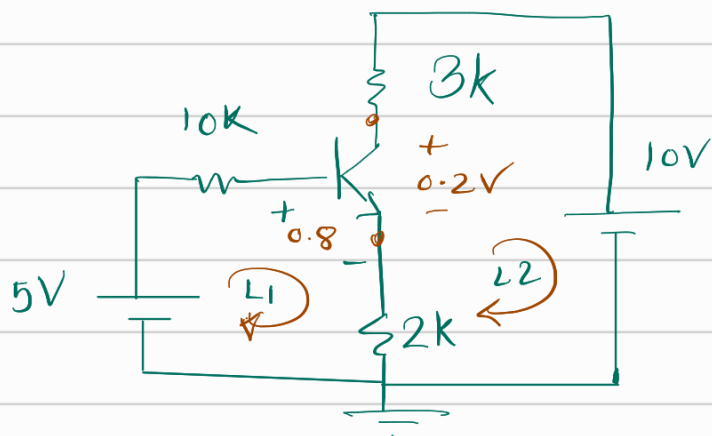
$$V_{CE} = 0.2 \text{ V}, V_{BE} = 0.8 \text{ V}$$



$$L1: 5 = 10I_B + 0.8 + 2I_E$$

$$\Rightarrow 10I_B + 2I_E = 4.2$$

$$\Rightarrow 12I_B + 2I_C = 4.2 \quad \dots (1)$$

$$L2: 10 = 3I_C + 0.2 + 2I_E$$

$$\Rightarrow 3I_C + 2I_E = 9.8$$

$$\Rightarrow 2I_B + 5I_C = 9.8 \quad \dots (11)$$

$$I_C + I_B = I_E$$

$$\text{Solving } (1) \text{ \& } (11) \Rightarrow \left. \begin{aligned} I_B &= 0.025 \text{ mA} \\ I_C &= 1.95 \text{ mA} \\ I_E &= 1.975 \text{ mA} \end{aligned} \right\}$$


$$\text{Verify: } \frac{I_C}{I_B} = 78 < \beta = 100 \rightarrow \text{Assumption } (\checkmark)$$

(Am)

Mosfet + BJT :- Given, $V_T = 1V$, $K_n = 0.5mA/V^2$, $\beta = 100$

> - sat

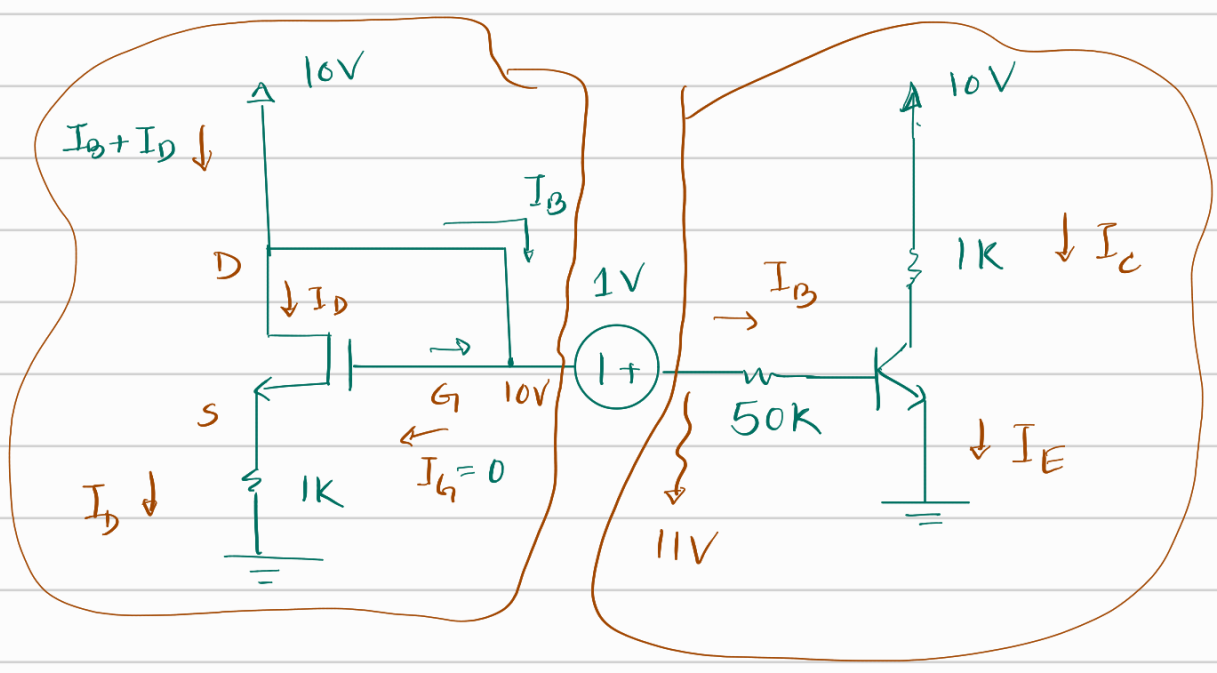
V_{DS} $V_{GS} - V_T$
 $V_D - V_S$ $V_G - V_S - V_T$
 $-V_S > -V_S - V_T$



$\therefore V_G = 10V$
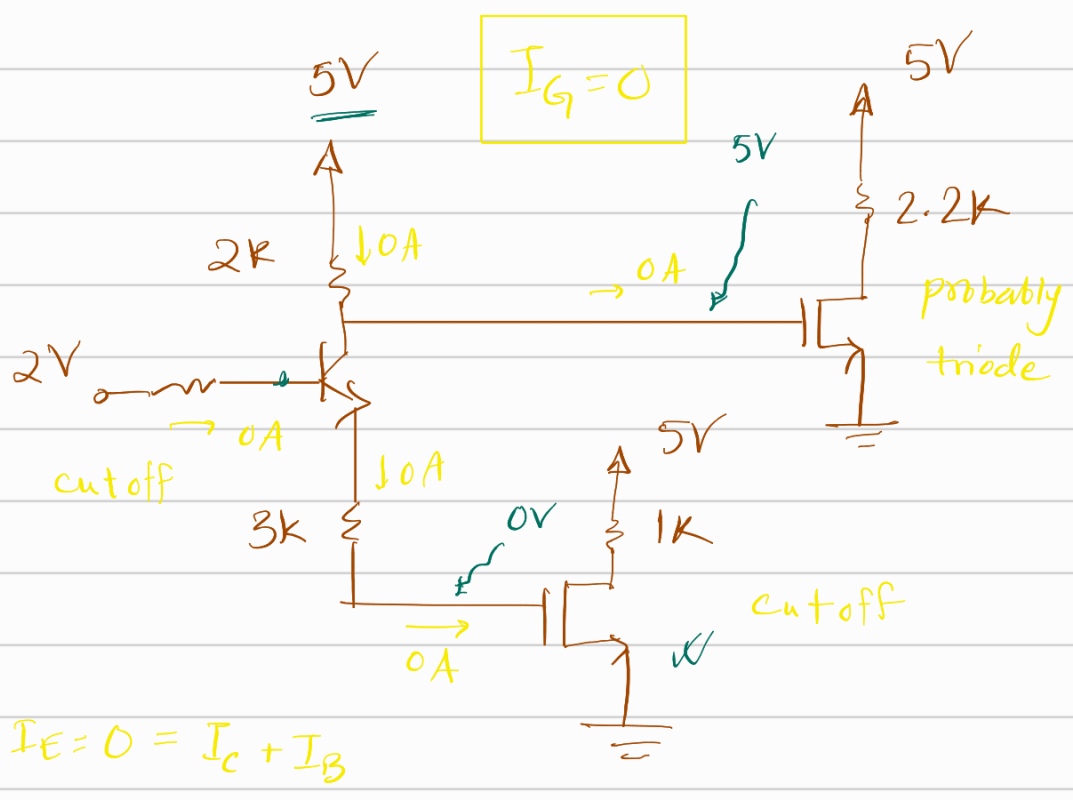
#

- Mid : 20%
- Final : 30%
- Quiz : 8%
- Att : 5%
- Assign : 12%
- Lab : 25%



$I_E = 0 = I_C + I_B$