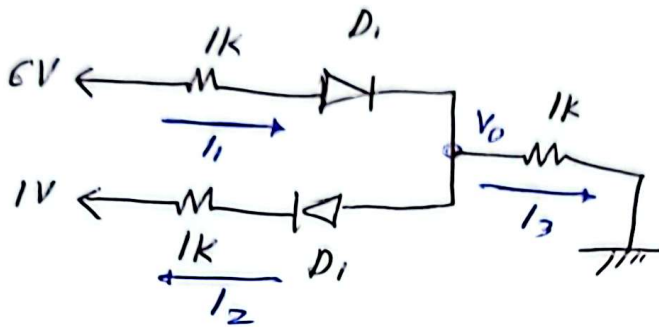


Method of Assumed States

Diodes


①



Find I_1 , I_2 & I_3 also V_0 to check if diodes are on/off
use CVD model. [$V_D = 0.7V$]

Ans.

Assume D_1 ON & D_2 off

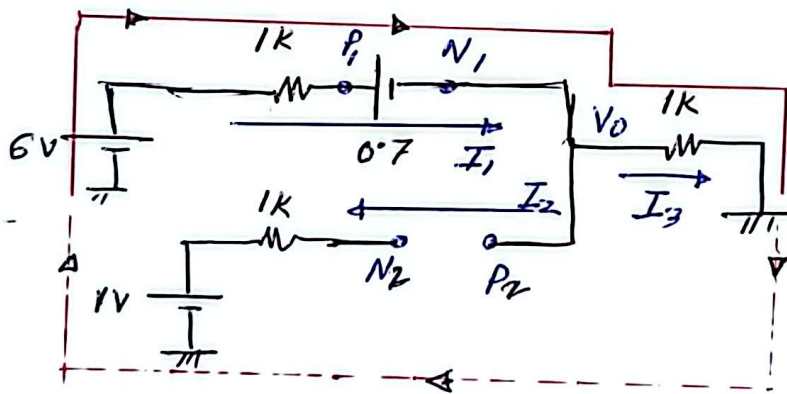

I_1 is same as diode current I_{D1} .

I_2 is zero as open ckt [D_2 off, $I_{D2} = 0$]

$$I_2 = 0$$

at V_0 , KCL,

$$I_1 = I_2 + I_3$$

$$I_1 = I_3$$

loop along D_1 [Red line] gives,

$$-6 + I_1 \times 1k + 0.7 + 1k \times I_3 = 0$$

$$\Rightarrow I_1 + I_3 = 5.3$$

$$\Rightarrow 2I_1 = 5.3$$

$$= I_1 = 2.65 \text{ mA}$$

$$I_1 = I_3 = 2.65 \text{ mA}$$

I_1 is positive, current flows from $P \rightarrow N$, D_1 ON.


now, $V_o = V_{P_2}$ & $V_{N_2} = 1V$

$$V_o = I_3 \times 1k = 2.65 \text{ mA} \times 1k = 2.65 \text{ V}$$

$$V_{P_2} - V_{N_2} = 2.65 - 1 = 1.65 > 0.7, \text{ D_2 is not off}$$

Assumption wrong.

D_1 ON & D_2 ON

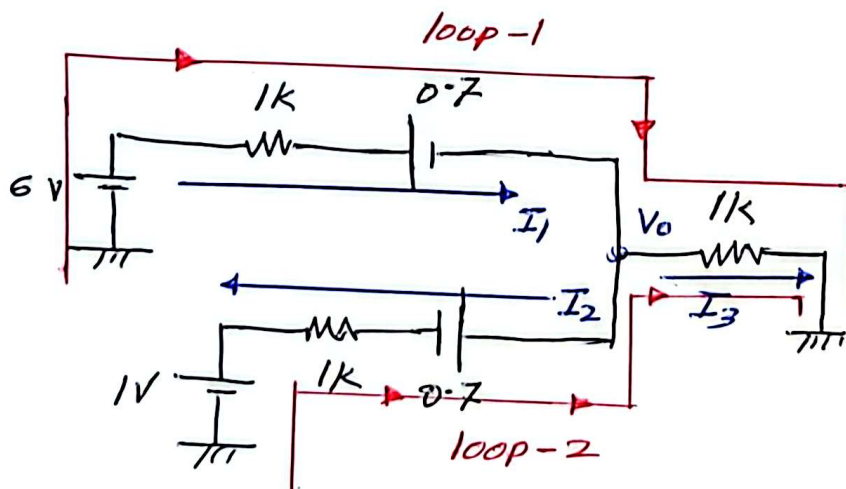

KVL along Loop-1

$$-6 + I_1 \times 1k + 0.7 + I_3 \times 1k = 0 \text{ ——— (i)}$$

KVL along loop-2

$$-1 - \underbrace{I_2 \times 1k}_{\substack{\text{negative cause} \\ \text{opposite direction}}} - 0.7 + I_3 \times 1k = 0 \text{ ——— (ii)}$$

KCL at node V_0 ,

$$I_1 = I_2 + I_3 \text{ ——— (iii)}$$

Solving (i), (ii) & (iii)

$$I_1 = 2.96 \text{ mA}$$

$$I_2 = 0.63 \text{ mA}$$


$$I_3 = 2.33 \text{ mA}$$

I_1 is same as I_{D1} , so current flows from $p \rightarrow n$.

I_2 is same as I_{D2} so current flows from $p \rightarrow n$.


D_1 & D_2 ON. Assumption correct.

②

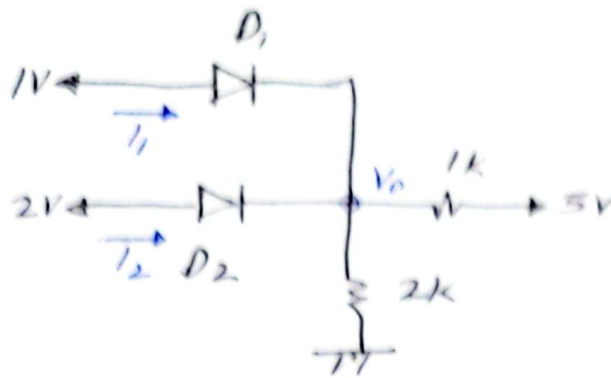

Find I_1 , I_2 & V_0 assuming diode are ideal.

Ans. Assume D_2 ON & D_1 off

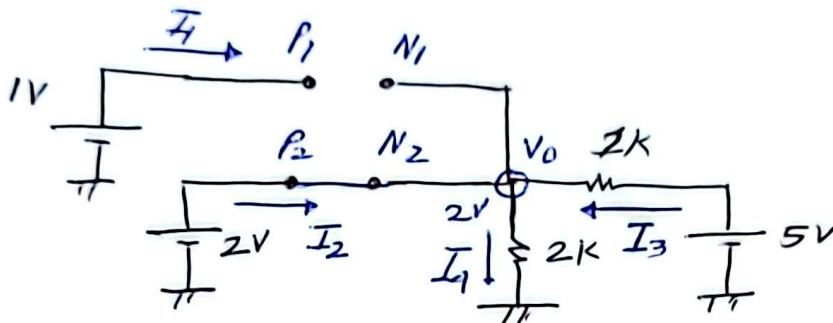

Since D_2 ON, P_2 & N_2 shorted [ideal]

$$V_0 = 2V.$$

$$D_1 \text{ off } V_{P1} = 1V \text{ \& } V_{N1} = 2V [V_{N1} = V_0]$$

$$V_{P1} < V_{N1}, D_1 \text{ off}$$

I_2 is same as diode current I_{D2} .

KCL at V_0 ,

$$I_2 + I_3 = I_1$$

$$\text{now, } I_1 = \frac{V_0}{2k} = \frac{2V}{2k} = 1mA$$

$$I_3 = \frac{5-V_0}{1k} = \frac{5-2}{1k} = 3mA$$

now, $I_2 = -I_3 + I_4$


$$= -3 + 1$$

$$= -2$$

$I_2 = -2\text{mA}$ means current is flowing in opposite direction.

I_2 negative means diode current also flowing in opposite direction i.e. if flows from n \rightarrow p *not possible*
 D_2 ON Assumption wrong.

Now, D_1 off & D_2 off.

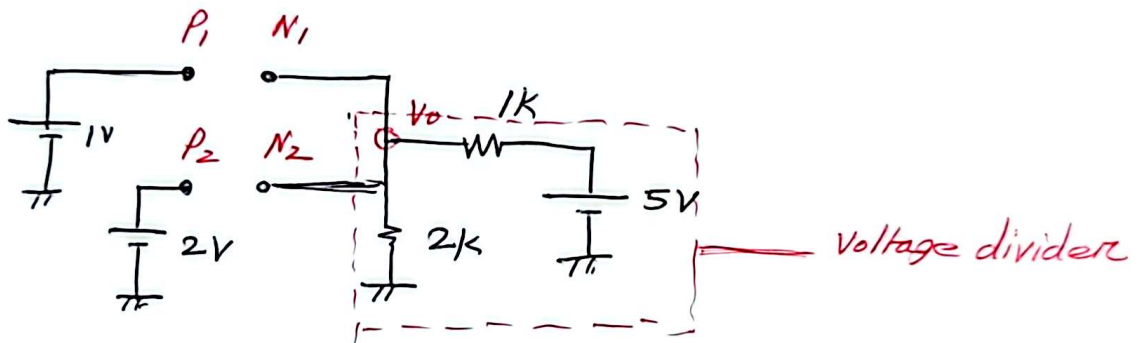

$$V_{P1} = 1\text{V} \quad V_{P2} = 2\text{V}$$

$$V_{N1} = V_{N2} = V_0$$

$$V_0 = \frac{2}{1+2} \times 5$$


$$= 3.333\text{V}$$

$$V_{D1} = V_{P1} - V_{N1} = 1 - 3.333 = -2.33 \text{ neg } V_{D1}$$

$$V_{D2} = V_{P2} - V_{N2} = 2 - 3.333 = -1.33 \text{ neg } V_{D2}$$

Diode D_1 & D_2 both off. Assumption correct.


③

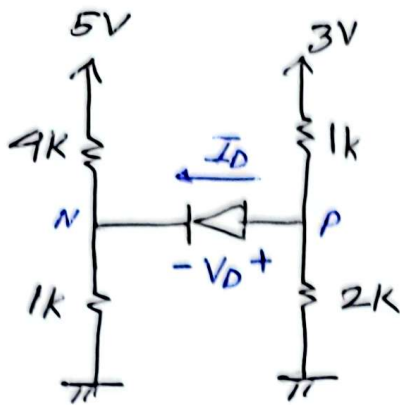

Find power consumed by diode assuming $V_D = 0.7$
[CVD]

Ans.

diode off.

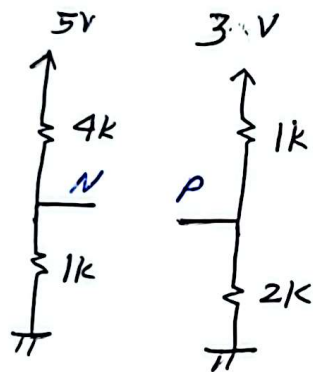

$$V_P = \frac{2}{1+2} \times 3$$

$$= 2V$$

$$V_N = \frac{1}{4+1} \times 5 \quad \left| \begin{array}{l} \text{Voltage} \\ \text{divider} \end{array} \right.$$

$$= 1V$$


$$V_P - V_N = 2 - 1 = 1 > 0.7$$

now, since $V_P - V_N > 0.7$ diode can not be

off.

Assumption wrong.

Diode ON,

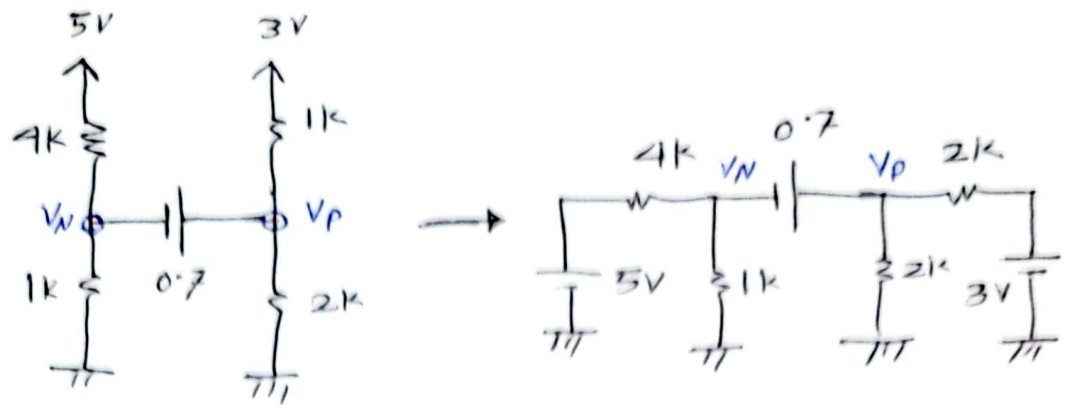

superode is formed.

$$V_P - V_N = 0.7 \quad \text{--- (I)}$$


$$\frac{V_N - 5}{4} + \frac{V_N}{1} + \frac{V_P}{1} + \frac{V_P - 3}{2} = 0 \quad \text{--- (II)}$$

solving (I) & (II)

$$V_P = 1.863 \text{ V}$$

$$V_N = 1.163 \text{ V}$$

now, we need to check diode current.

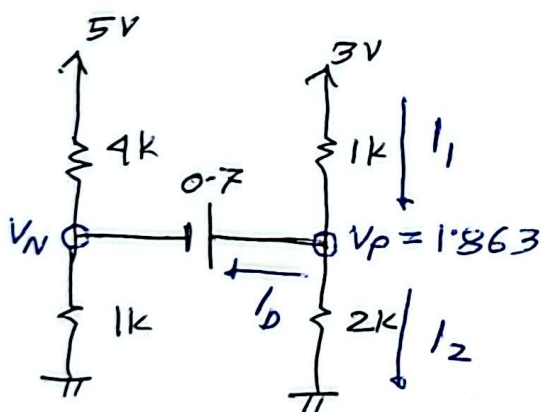

KCL at V_P ,

$$I_1 = I_D + I_2$$

$$I_1 = \frac{3 - V_P}{1k} = \frac{3 - 1.863}{1} = 1.137 \text{ mA}$$

$$I_D = I_1 - I_2 = 0.205 \text{ mA}$$

$$I_2 = \frac{V_P}{2k} = \frac{1.863}{2} = 0.932 \text{ mA}$$

It flows from P \rightarrow N correct. Power = $V_D I_D$

$$= 0.7 \times 0.205 \text{ mW} = 0.1435 \text{ mW}$$

KCL at V_0 ,

$$I_1 + I_2 = 5\text{mA}$$

$$I_1 = 5 - I_2 = 5 - 0.02 = 4.98\text{mA}$$


Both I_1 & I_2 are same as I_{D1} & I_{D2} respectively.

For both diodes current is flowing from $P \rightarrow N$.

Assumption correct.

Case (ii) $R = 0.2\text{k}$

D_1 & D_2 ON Assume.

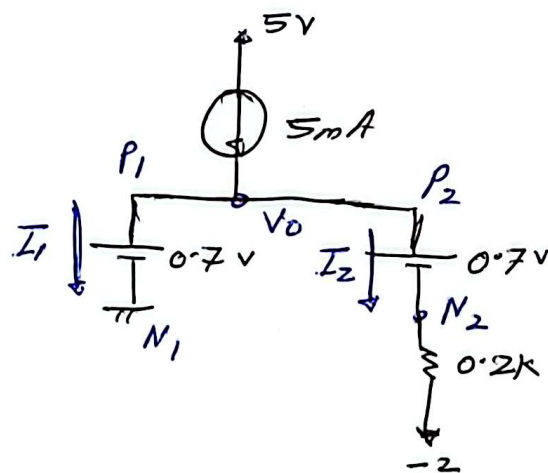

D_1 ON,

$$V_{P1} - V_{N1} = 0.7$$

$$\Rightarrow V_{P1} - 0 = 0.7$$

$$V_{P1} = 0.7$$

$$V_{P1} = V_{P2} = V_0$$


D_2 ON,

$$V_{P2} - V_{N2} = 0.7$$

$$\Rightarrow 0.7 - V_{N2} = 0.7$$

$$I_2 = \frac{V_{N2} - (-2)}{0.2\text{k}} = \frac{0 + 2}{0.2\text{k}} = 10\text{mA}$$

②

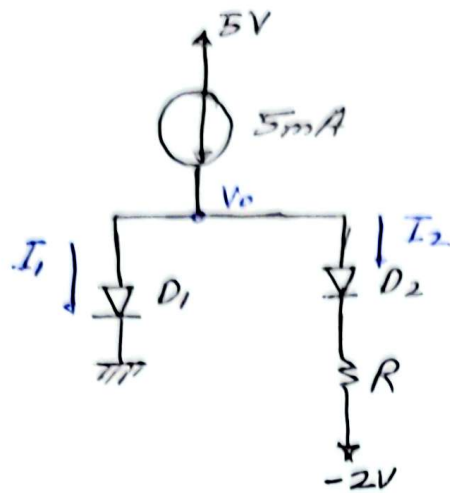


Find I_1 , I_2 & V_o for case-1 $R=100k$ case-2 $R=0.2k$.

Use CVD Model, $V_D = 0.7V$

Case-① $R=100k$

Assume D_1 & D_2 ON.

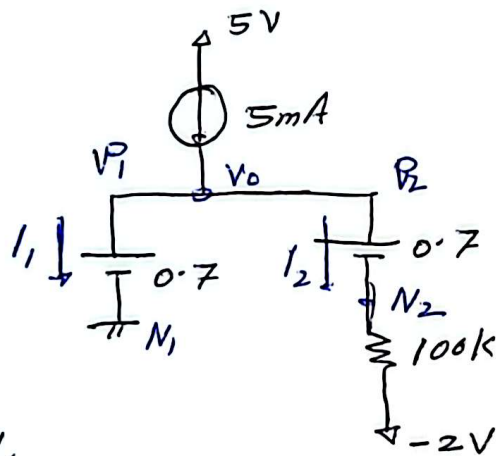

D_1 ON.

$$V_{P1} - V_{N1} = 0.7$$

$$\Rightarrow V_{P1} - 0 = 0.7$$

$$\Rightarrow V_{P1} = 0.7$$

$$V_{P1} = V_{P2} = V_o$$

D_2 ON,

$$V_{P2} - V_{N2} = 0.7$$

$$\Rightarrow 0.7 - V_{N2} = 0.7$$

$$\Rightarrow V_{N2} = 0$$

$$I_2 = \frac{V_{N2} - (-2)}{100k} = \frac{0+2}{100k} = 0.02mA$$

again KCL at V_0 ,


$$5 = I_1 + I_2$$

$$\Rightarrow I_1 = 5 - 10 = -5$$

I_1 negative means $I_{D1} = -5$ which means current flows from $N \rightarrow P$. Not possible.

Assumption wrong.

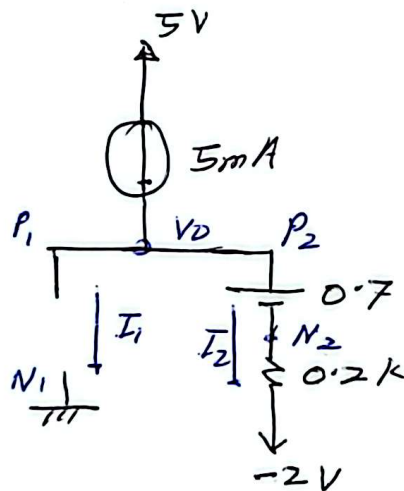D_1 off, D_2 ON [Because D_2 was ok as current flow from $P \rightarrow N$. So in next assumption we just correct the D_1 diode's assumption]



at V_0 , KCL

$$I_1 + I_2 = 5mA$$

$$0 + I_2 = 5mA$$

$$I_2 = 5mA$$

$I_1 = 0$ as D_1 is off.

now, D_2 is ON and I_{D2} is I_2 flowing from $P \rightarrow N$.

$$I_2 = \frac{V_{N2} - (-2)}{0.2k}$$

$$\Rightarrow 5mA \times 0.2K = V_{N_2} + 2$$

$$\Rightarrow 1V = V_{N_2} + 2$$

$$\Rightarrow V_{N_2} = 1 - 2$$

$$\therefore V_{N_2} = -1$$

$$V_{P_2} - V_{N_2} = 0.7$$

$$\Rightarrow V_{P_2} = 0.7 + V_{N_2}$$

$$= 0.7 - 1$$


$$= -0.3$$

$$V_{P_2} = V_{P_1} = -0.3$$


$$V_{P_1} - V_{N_1} = -0.3 - 0 = -0.3 < 0.7$$

$$V_{P_1} - V_{N_1} < 0.7 \text{ D, off}$$

Assumption correct.

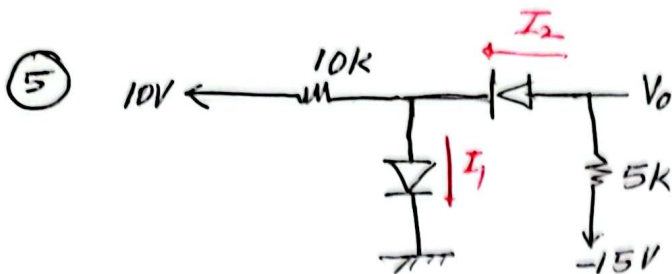

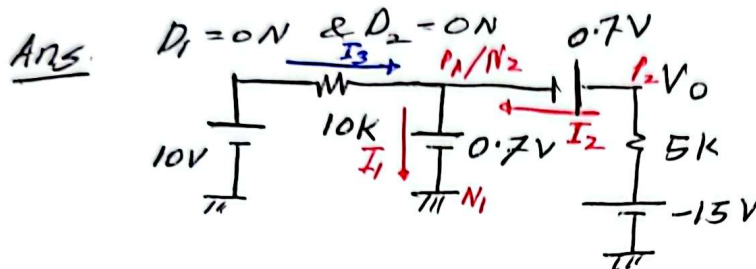Find V_0 , I_1 & I_2 use CVD model with $V_D = 0.7V$.



$$V_{P_1} - V_{N_1} = 0.7$$

$$V_{P_2} - V_{N_2} = 0.7$$

$$V_{P_1} - 0 = 0.7$$

$$\Rightarrow V_{P_2} = 0.7 + V_{N_2}$$

$$V_{P_1} = 0.7 \mid V_{N_2} = 0.7$$

$$\Rightarrow V_{P_2} = 0.7 + 0.7 = 1.4$$

$$V_{P_2} = V_0 = 1.4$$

$$\text{now, } I_3 = \frac{10 - 0.7}{10k} = \frac{9.3}{10k} = 0.93 \text{ mA}$$

$$I_2 = \frac{-15 - 1.4}{5k} = \frac{-16.4}{5k} = -3.28 \text{ mA}$$

KCL @ P_1 ,


$$I_3 + I_2 = I_1$$

$$\Rightarrow 0.93 - 3.28 = I_1$$

$$I_1 = -2.35 \text{ mA}$$

Both I_1 & I_2 are negative. Means in both diodes currents flow from N-P (not possible)

$D_1 = \text{ON}$ & $D_2 = \text{OFF}$

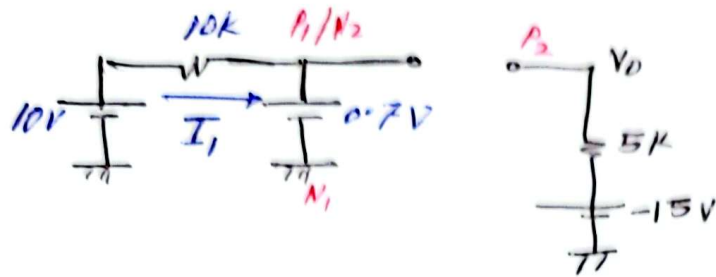

since, CKT D_2 is open

$$V_{P_1} = 0.7 / V_{N_1}$$

$$V_{N_1} = 0.0$$

$$V_{P_2} = -15V$$

$$I_1 = \frac{10 - 0.7}{10k} = 0.93 \text{ mA}$$

since I_1 is positive current flows from p to n

D_1 ON.

$$V_{P_2} = -15V$$

$$V_{P_2} - V_{N_2} = -15 - 0.7 = -15.7 < 0.7$$

$$V_{N_2} = 0.7V$$

D_2 is OFF

Assumption correct.