

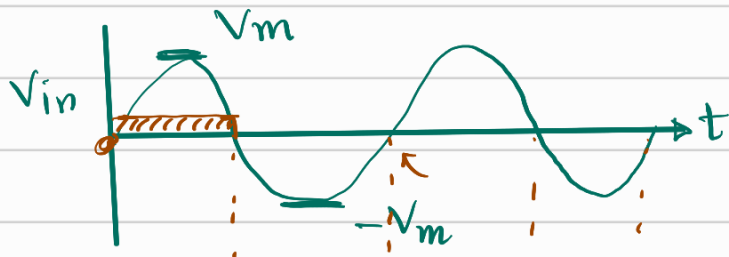
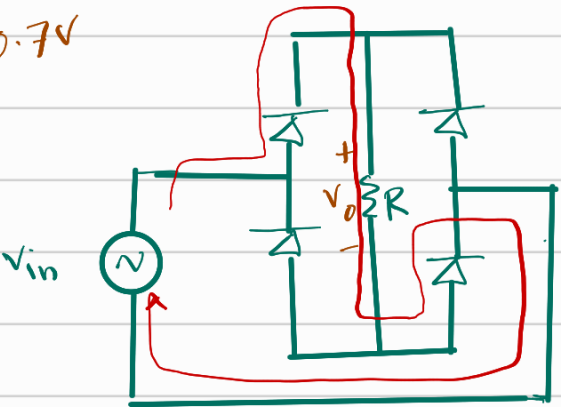



HW & FW Rectifier :-

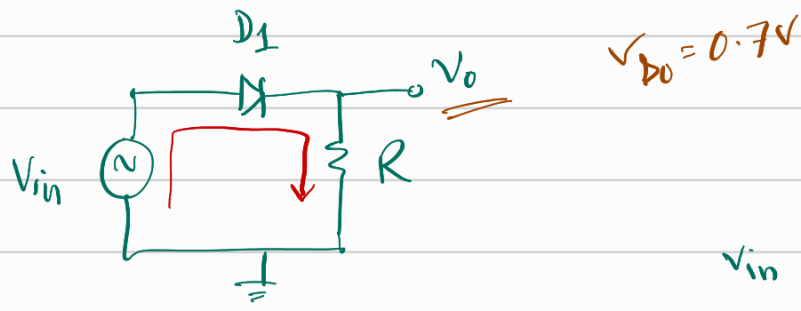

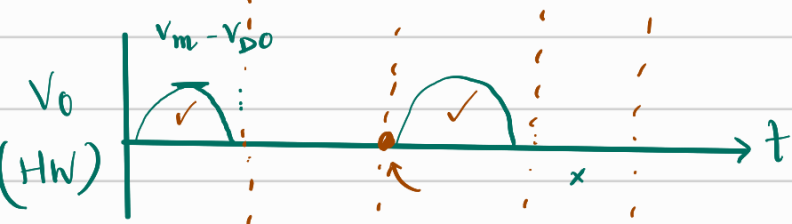$V_{in} = 5 \sin(200\pi t)$ $\rightarrow f_s = 100\text{Hz}$
 $A \sin(2\pi ft)$



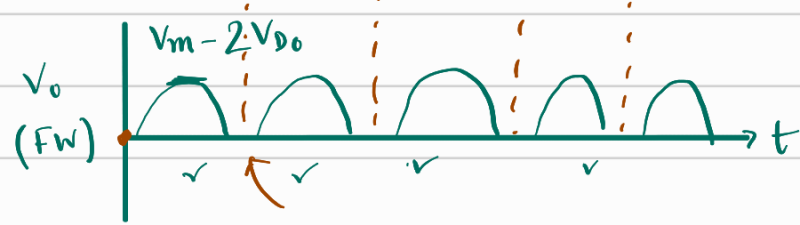HW
 $f_r = f_s$; $V_{DC} = \frac{1}{\pi} V_m - \frac{1}{2} V_{DO}$



FW
 $f_r = 2f_s$; $V_{DC} = \frac{2}{\pi} V_m - 2V_{DO}$




\uparrow $\max\{V_{in}\}$

$\max\{V_{in}\} = V_m$




$\max\{V_o\} = V_p = \begin{cases} V_m - V_{DO}, \text{ HW} \\ V_m - 2V_{DO}, \text{ FW} \end{cases}$

Regulation/tor

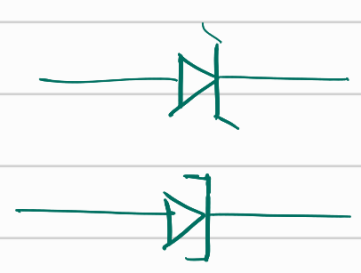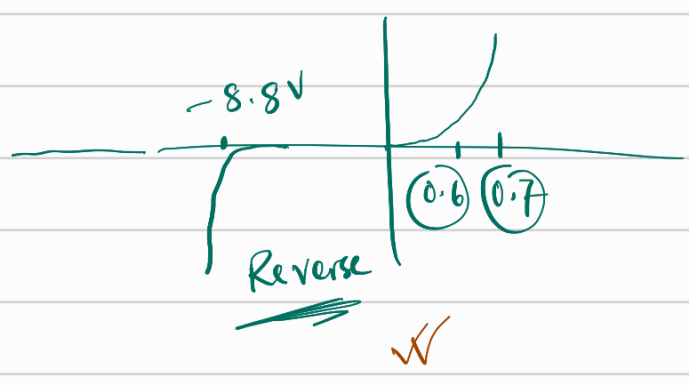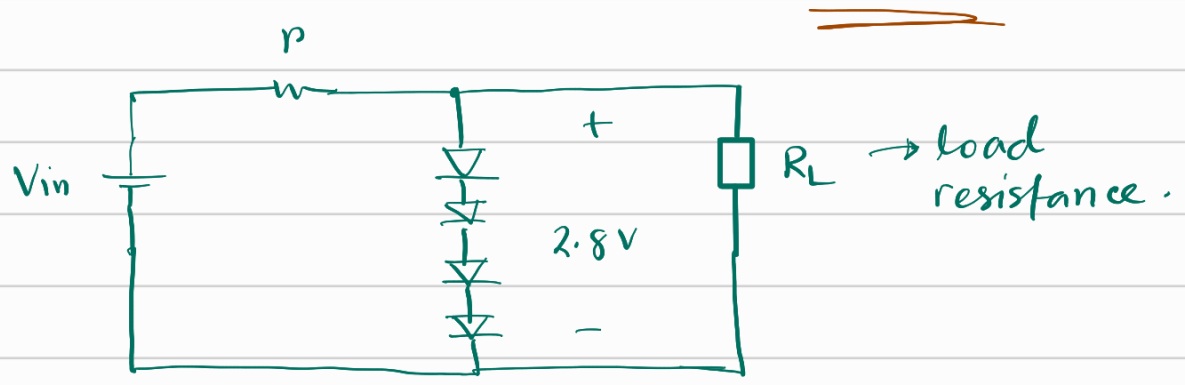
220V (Ac) \rightarrow 24V (Ac) \rightarrow 18V (Dc).



Zener diode.

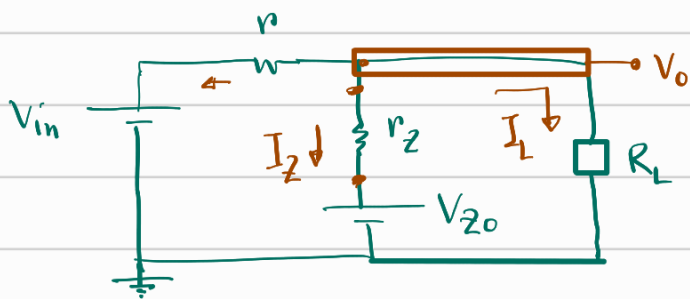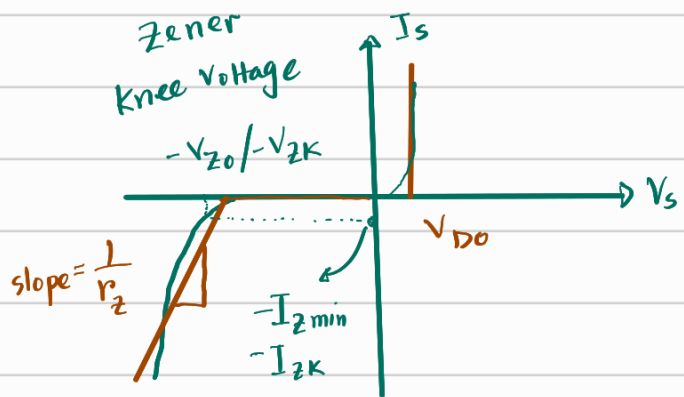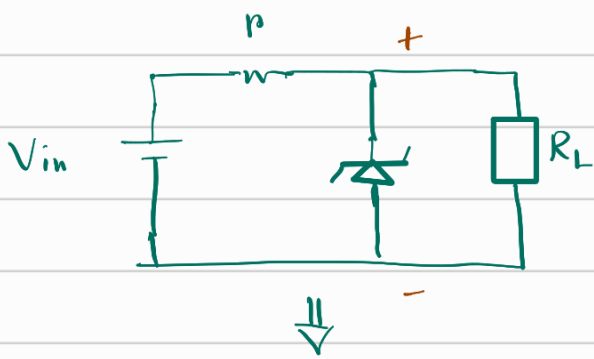

CVD + R :

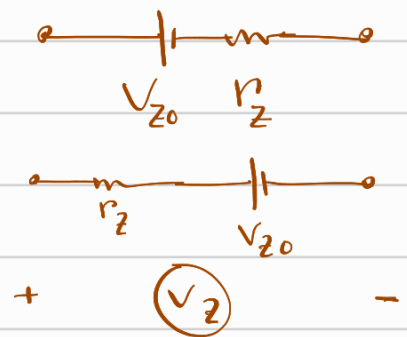


$$\frac{V_o - V_{in}}{r} + I_z + I_L = 0$$

$$\frac{V_o - V_{in}}{r} + \frac{V_o - V_{Z0}}{r_z} + \frac{V_o}{R_L} = 0$$


$$V_z = V_{Z0} + I_z r_z$$

VTC

HW

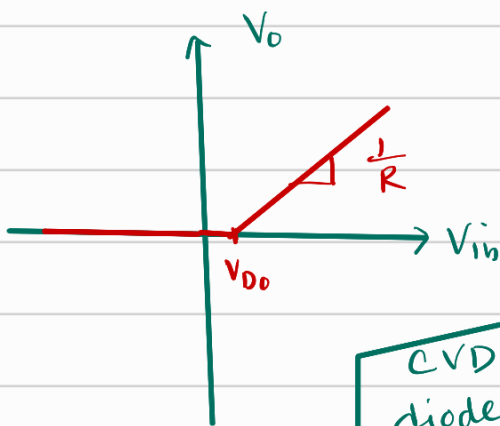

FW

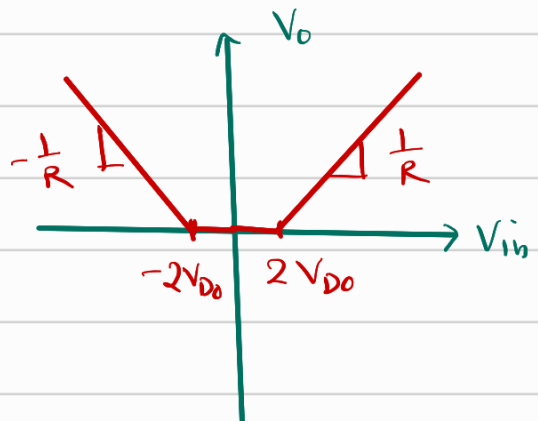

$V_{D0} = 0V \rightarrow$ ideal diode