

## Logarithmic Amplifier :-

$$I_R = I_D$$


$$\Rightarrow \frac{V_i - 0}{R_i} = I_s e^{\left(\frac{V_D}{nV_T}\right)}$$

$$\Rightarrow \frac{V_i}{R_i} = I_s e^{\left(-\frac{V_o}{nV_T}\right)}$$

$$\Rightarrow e^{\left(-\frac{V_o}{nV_T}\right)} = \frac{V_i}{I_s R_i}$$

$$\Rightarrow -\frac{V_o}{nV_T} = \ln\left(\frac{V_i}{I_s R_i}\right)$$
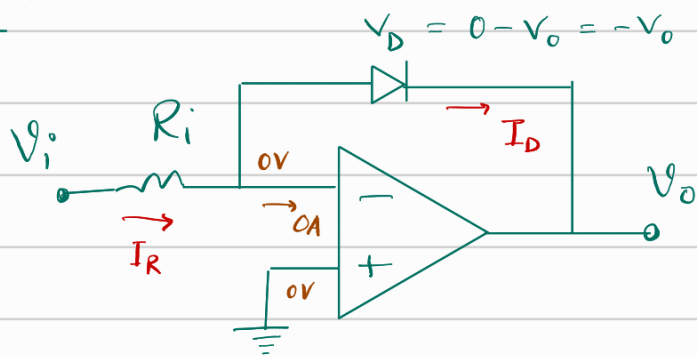
$$\Rightarrow V_o = -nV_T \ln\left(\frac{V_i}{I_s R_i}\right) \quad -\ln(2)$$



$$\# I_d = I_s e^{\frac{V_D}{nV_T}}$$

$$\# V_T = \frac{kT}{q}$$

$I_s = ?$  # Input  $V_i = 1V$  :

$$V_o = -nV_T \ln\left(\frac{1}{I_s R_i}\right)$$

$V_o = 0 \rightarrow R_i = 2.53 M\Omega$

$$I_s = (2.53 \times 10^6)^{-1}$$

$$= 3.95 \times 10^{-7} A$$

#  $R_i = 2.53 M\Omega, V_i = 2V$

$$-\ln(2) + \{\ln(2) + \ln(3)\}$$


$$-\ln(3) \approx \ln(2.3) = (-)\ln(6)$$

## Exponential / Anti-logarithmic Amplifier :-

$$I_D = I_R$$

$$\Rightarrow I_s e^{\left(\frac{V_i}{nV_T}\right)} = \frac{0 - V_o}{R_f}$$
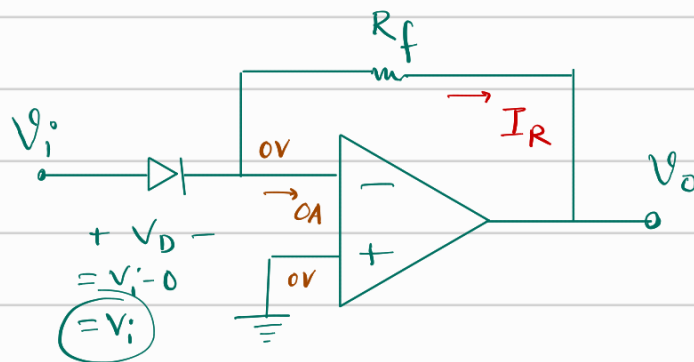
$$\Rightarrow V_o = -I_s R_f e^{\left(\frac{V_i}{nV_T}\right)}$$




## MOSFET (Switches as logics) :-

$$\# f = \overline{A + B \cdot C}$$

$$\overline{A + B \cdot C}$$
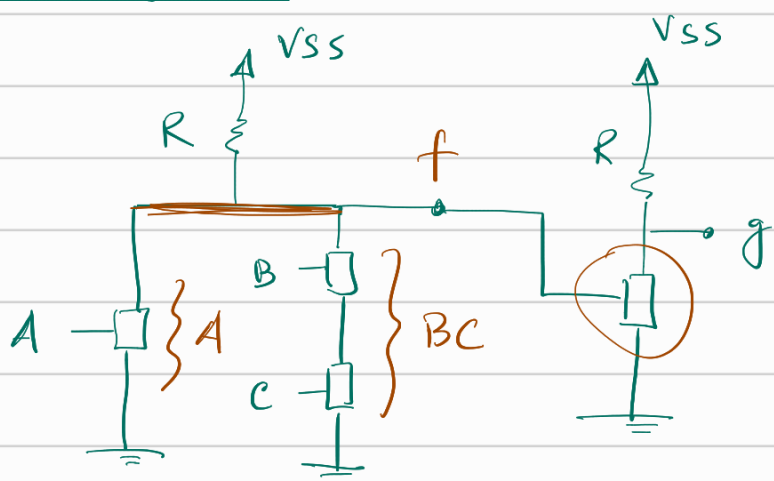
$$\# g = \overline{\overline{A + B \cdot C}} = \overline{f}$$



$$f = \overline{A + BC}$$

$$g = \overline{f} = A + BC$$

HW

$$\# f = \overline{A\bar{B}}$$

$$\# f = (A+B)C$$

$$\# f = (AB + BC)\overline{AD}$$