
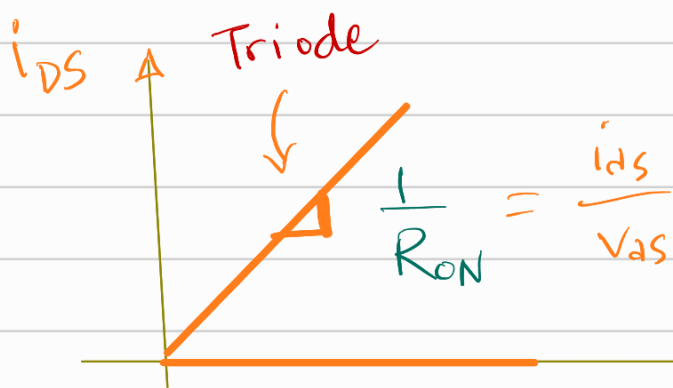
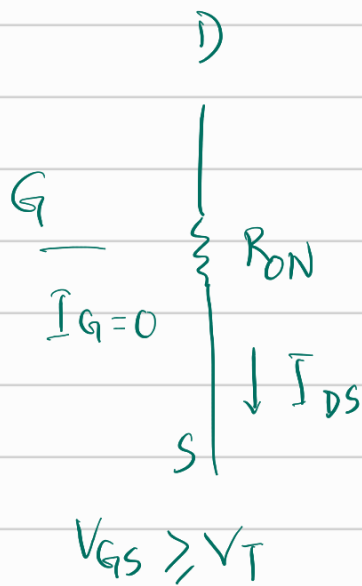
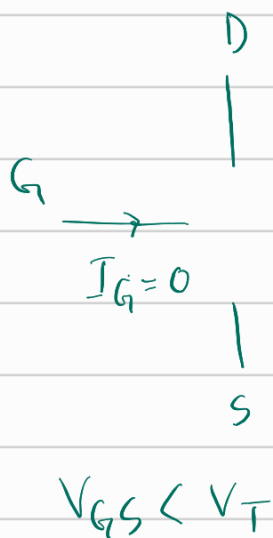


## SR Model :-

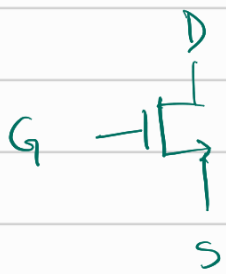

$$R_{ON} = \frac{1}{k_n' \frac{W}{L} (V_{GS} - V_T)}$$


$$R_{ON} = \frac{1}{k V_{OV}}$$

$$\Omega = \frac{V}{A} = \frac{1}{\frac{A}{V^2} \cdot V}$$


$$k = k_n' \frac{W}{L} \rightarrow V_{OV} = V_{GS} - V_T$$

$\rightarrow mA/V^2$



## Inverter :-

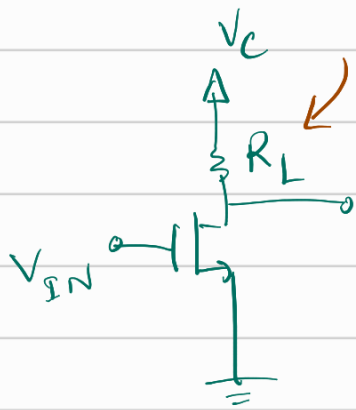

$$V_{IN} < V_T :$$

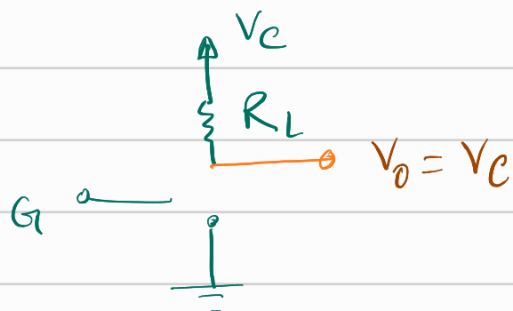

$$V_{IN} \geq V_T :$$

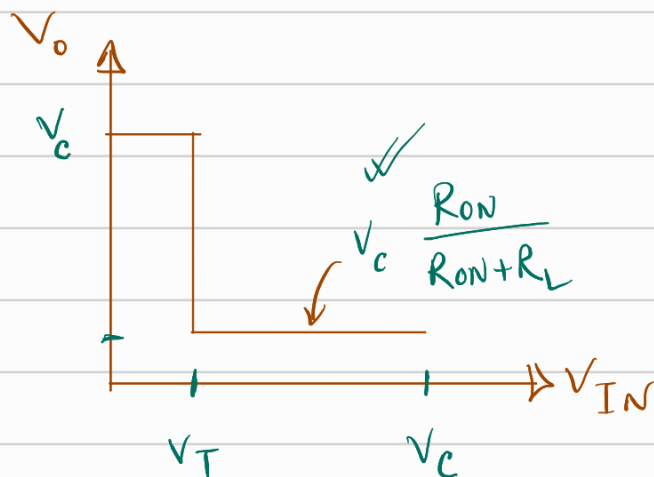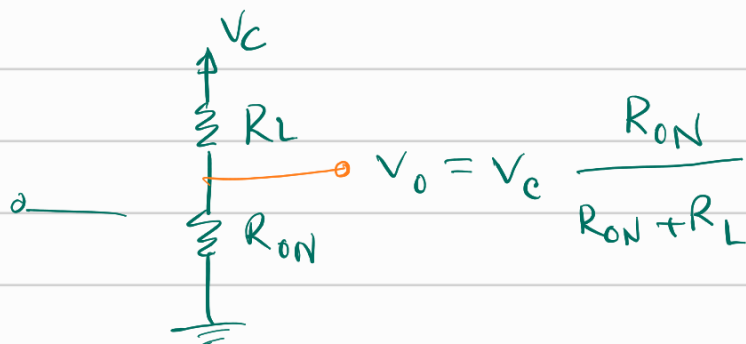

$$\left\{ R_{ON} \rightarrow \frac{W}{L} \right\} **$$

# \* Example 1 :-

# Assume, Saturation

$$I_D = \frac{1}{2} k (V_{GS} - V_T)^2$$

$$V_{GS} = V_G - V_S = 6 - 0 = 6V$$

$$\therefore I_D = \frac{1}{2} \times 0.5 (6 - 1)^2 = 9mA$$

given,  $k = 0.5mA/V^2$

$$V_T = 1V$$

# Saturation :  $V_{GS} > V_T$  ;  $V_{DS} > V_{OV}$

$$P_{1k\Omega} = ?$$

$$\therefore V_{DS} = V_O = 5 - I_D \times 1k = 5 - 9 \times 1 = -4V$$

$$\& V_{OV} = V_{GS} - V_T = 1V$$

$$\Rightarrow V_{DS} = -4 \neq 1 = V_{OV}$$

Assumption Wrong

# Assume, Triode Region

$$I_D = k \left[ (V_{GS} - V_T) V_{DS} - \frac{1}{2} V_{DS}^2 \right]$$


$$\Rightarrow \frac{5-x}{1} = 0.5 \left[ 5x - \frac{1}{2} x^2 \right]$$

$$\Rightarrow 5-x = 2.5x - 0.25x^2$$

$$\Rightarrow 0.25x^2 - 3.5x + 5 = 0$$

$$\Rightarrow x = 1.61, 12.39 = V_D = V_O$$
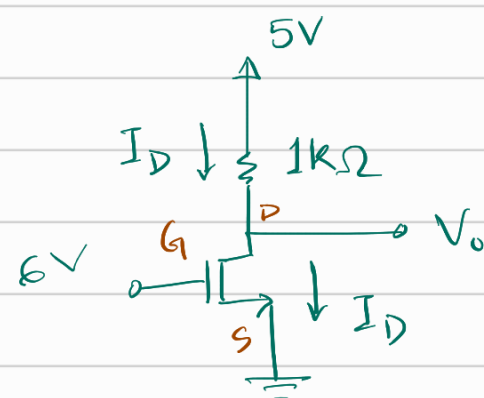
$$V_D = 1.61V \rightarrow I_D = \frac{5-V_O}{1k} = \frac{5-1.61}{1k} = 4.39mA$$



$$V_{DS} = V_D - V_S = x - 0 = x$$

# Triode :  $V_{DS} < V_{OV} \Rightarrow V_{DS} < V_{GS} - V_T$

$$\Rightarrow V_{DS} < V_G - V_S - V_T$$

$$\neq V_{DS} < 5$$

$$V_D = 1.61, V_S = 0 \Rightarrow V_{DS} = 1.61 < 5 = V_{OV}$$



$\therefore$  Assumption Correct

$$\mu \cdot k = m$$

Therefore,  $P_{1k\Omega} = I_D^2 \cdot 1k = 19.27mW$  (m)

$(mA)^2 \cdot k\Omega$

## Example 2

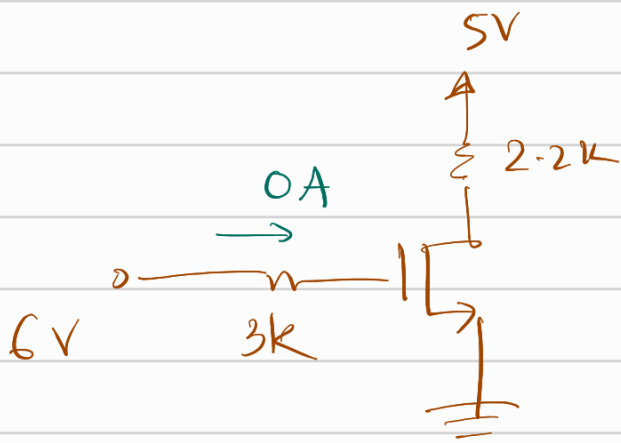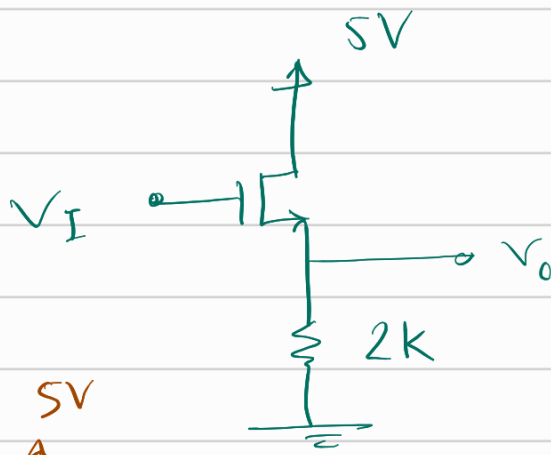

$$P_{3k} = 0 \text{ W}$$