



# Lecture 5

# # Why Diodes?
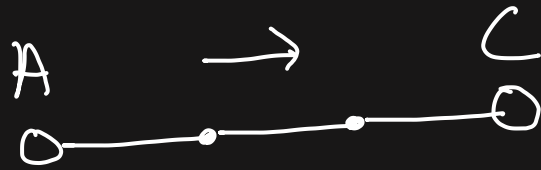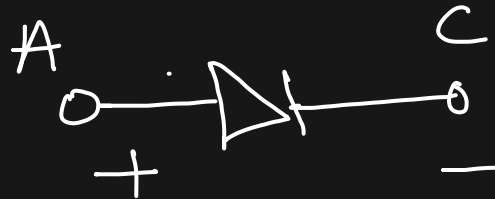
## Ideal Diodes


Forward Bias: 2 terminals  $\begin{cases} \rightarrow \text{Anode, A} \\ \rightarrow \text{Cathode, c} \end{cases}$

$$\rightarrow V_{\text{Anode}} > V_{\text{cathode}}$$




$\rightarrow$  Short circuit

Reverse Bias:

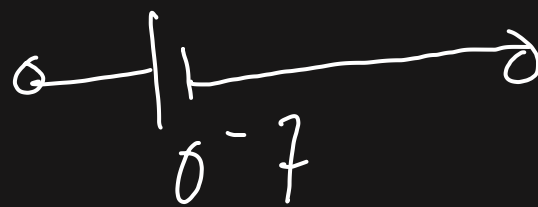

$\rightarrow$  non-ideal

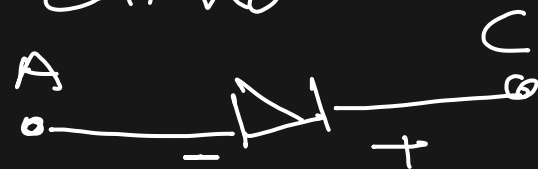
$$\rightarrow V_{\text{Anode}} < V_{\text{cathode}}$$



$\rightarrow$  Open circuit  
 $I_D = 0$

# I-V characteristics

$$V_D = V_A - V_C$$

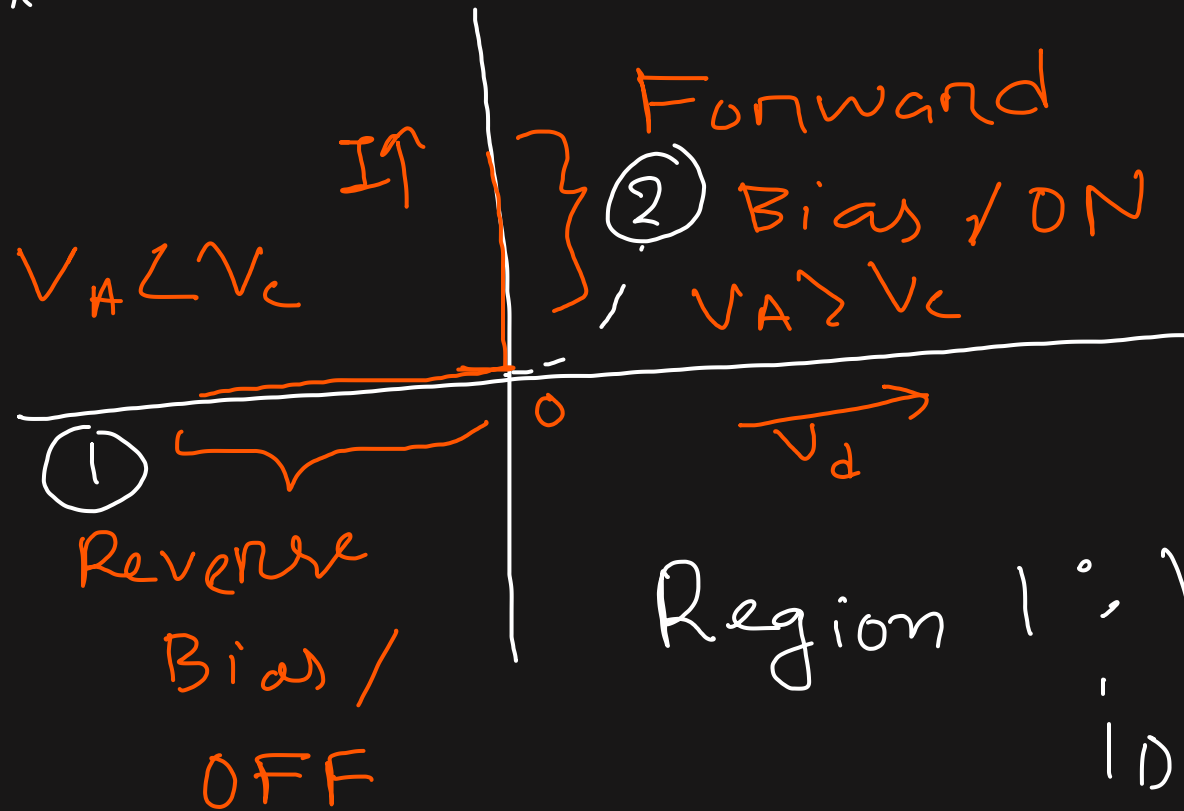

Region 1:  $V_D < 0$ ;  
 $I_D = 0$

# Diode

→ 2 terminal, pn junction


→ non-linear

→ Valve


→ Ideal: Piecewise Linear

→ Application: Rectifiers, Logic gates


# Half-wave Rectifier

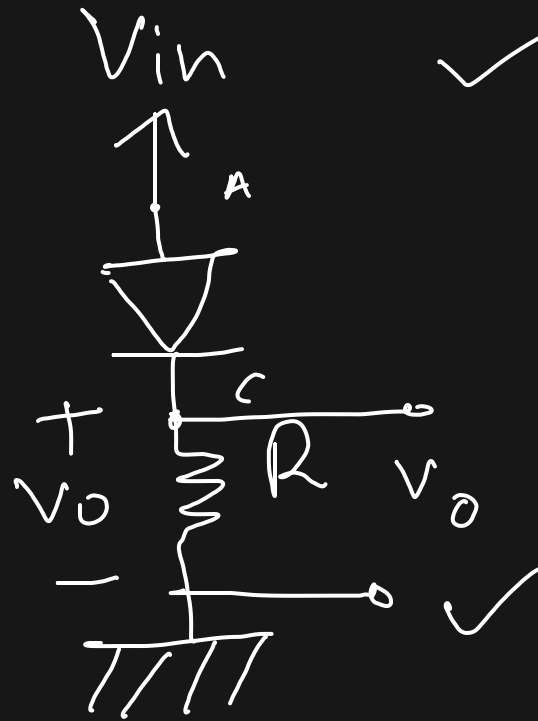


✓ Input waveform :

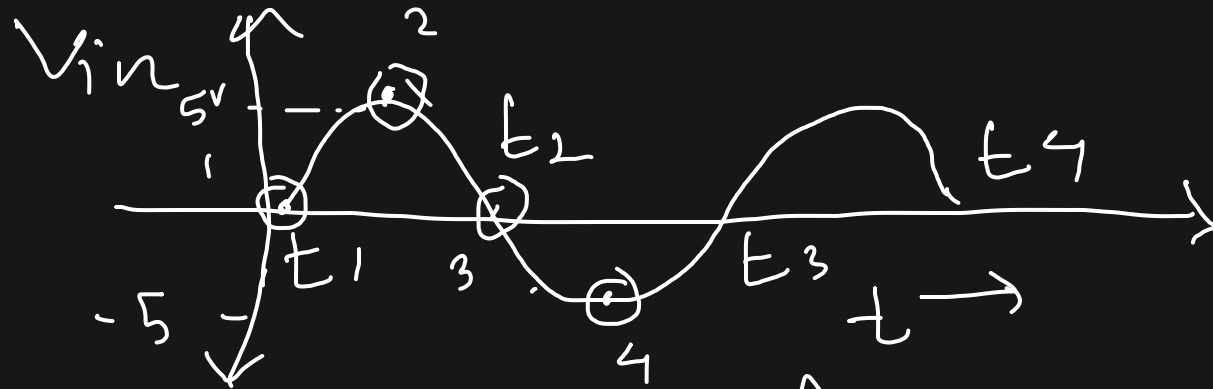


✓ Output waveform :

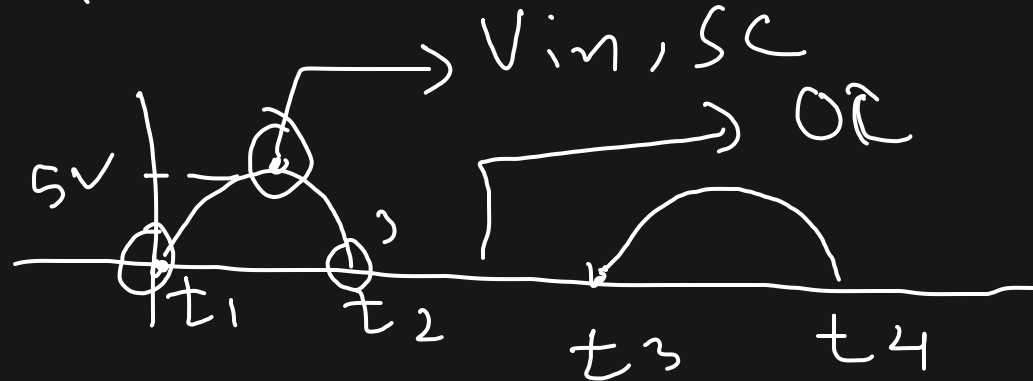


$D_1 = \text{Ideal Diode}$

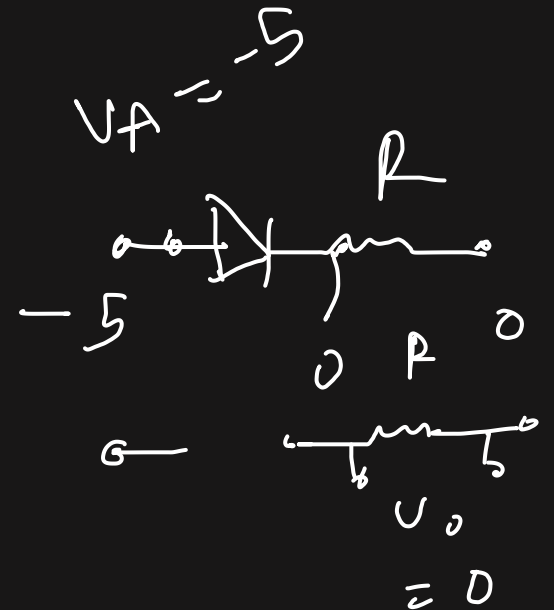

# ✓✓ Transfer characteristics :

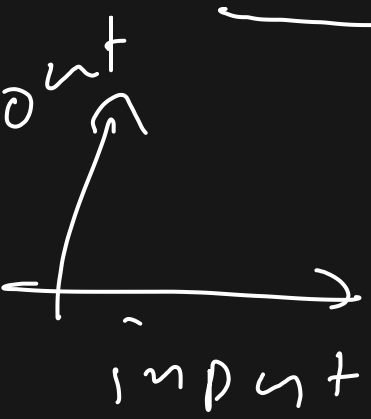

$V_{in} = 5V$   
 $V_{out} = 5V$




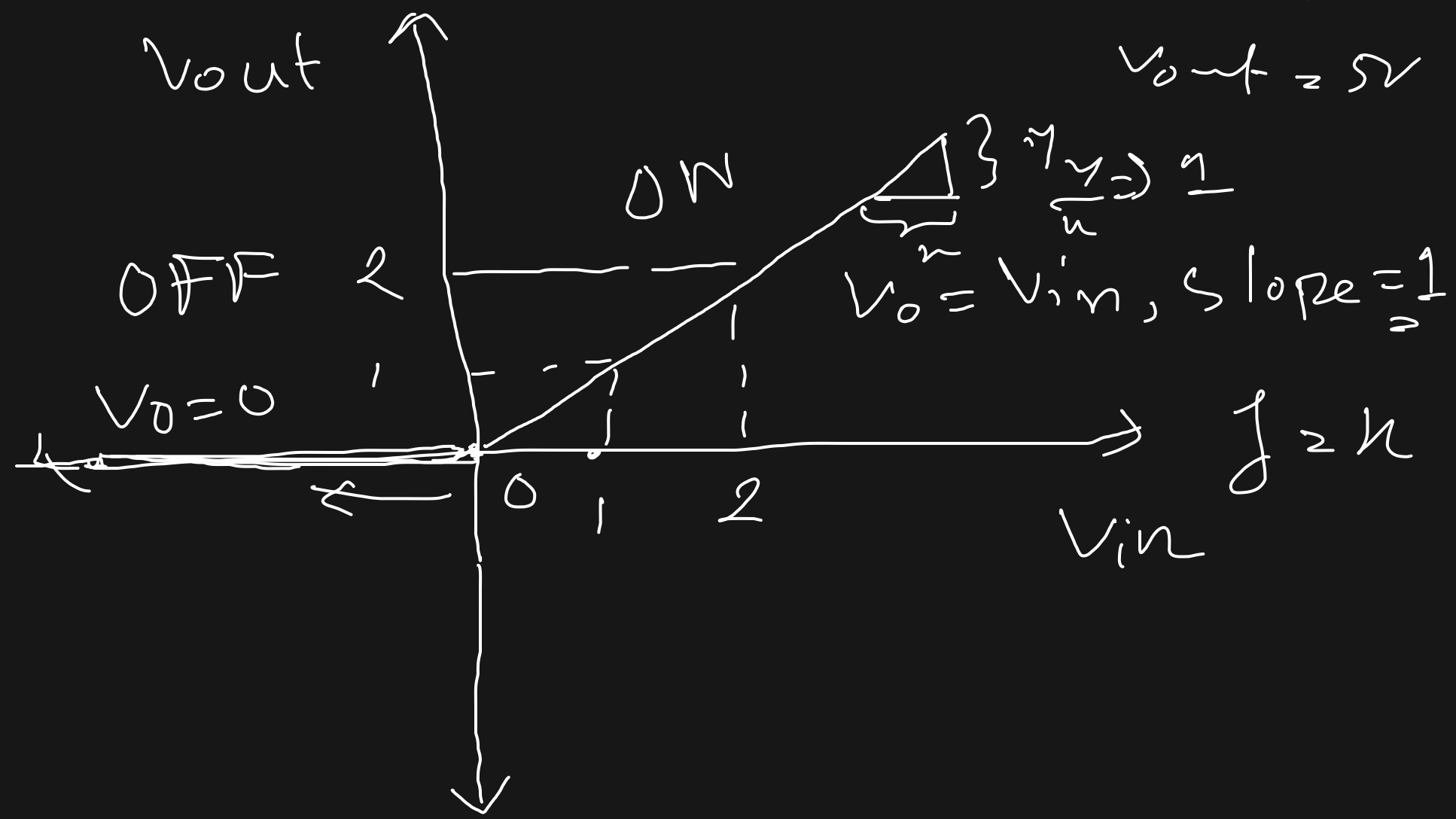


What is the voltage across


Diode?

$$V_{in} = V_D + V_{out} + 0$$

$$\Rightarrow V_D = V_{in} - V_{out}$$

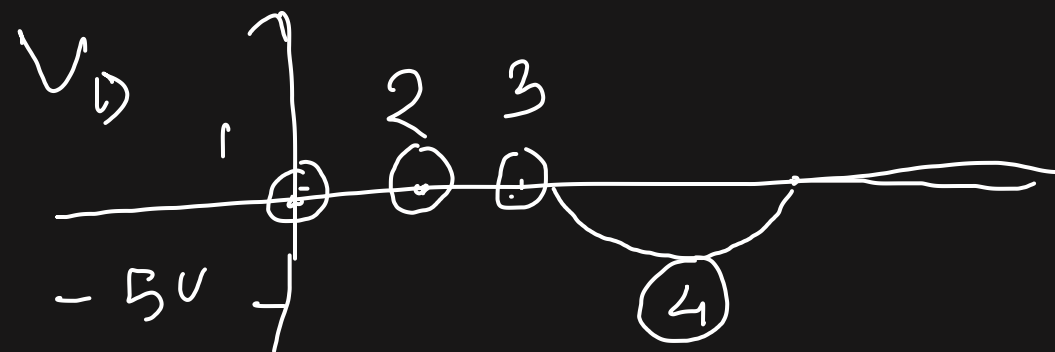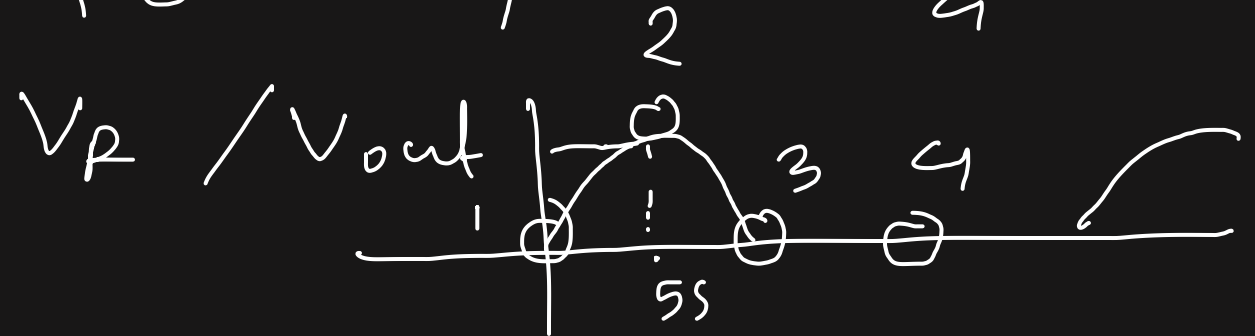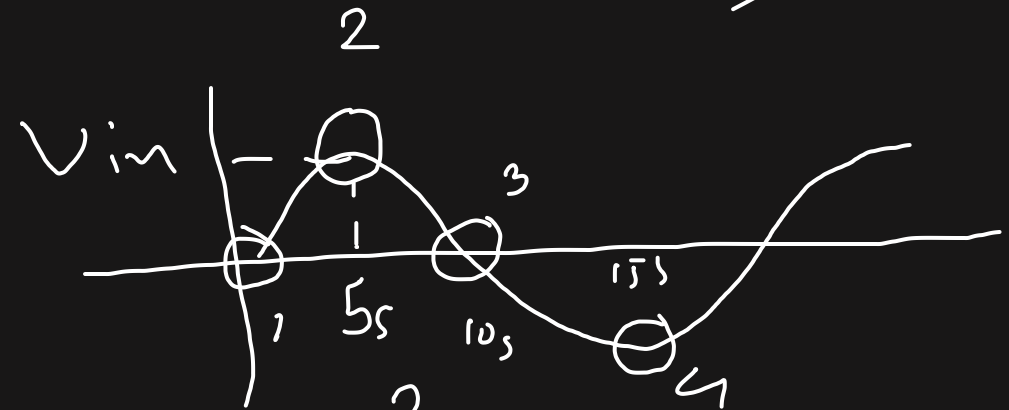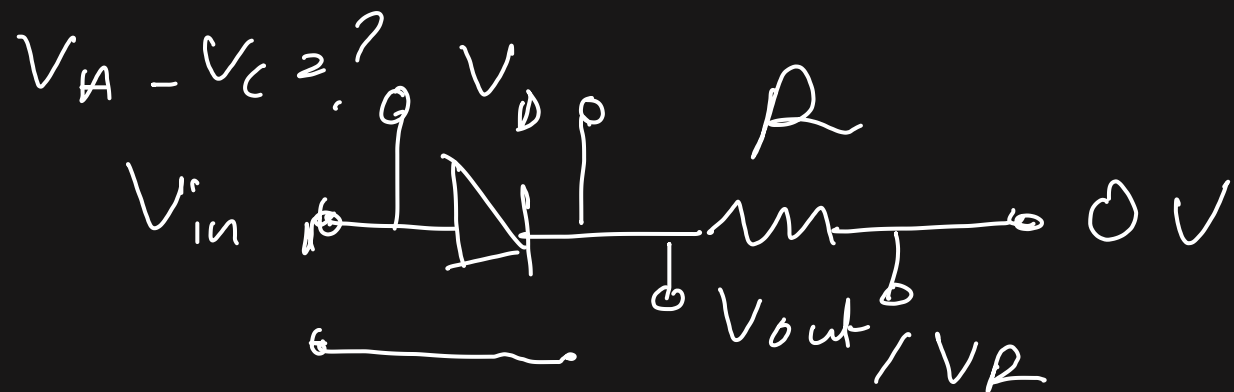

# Examples

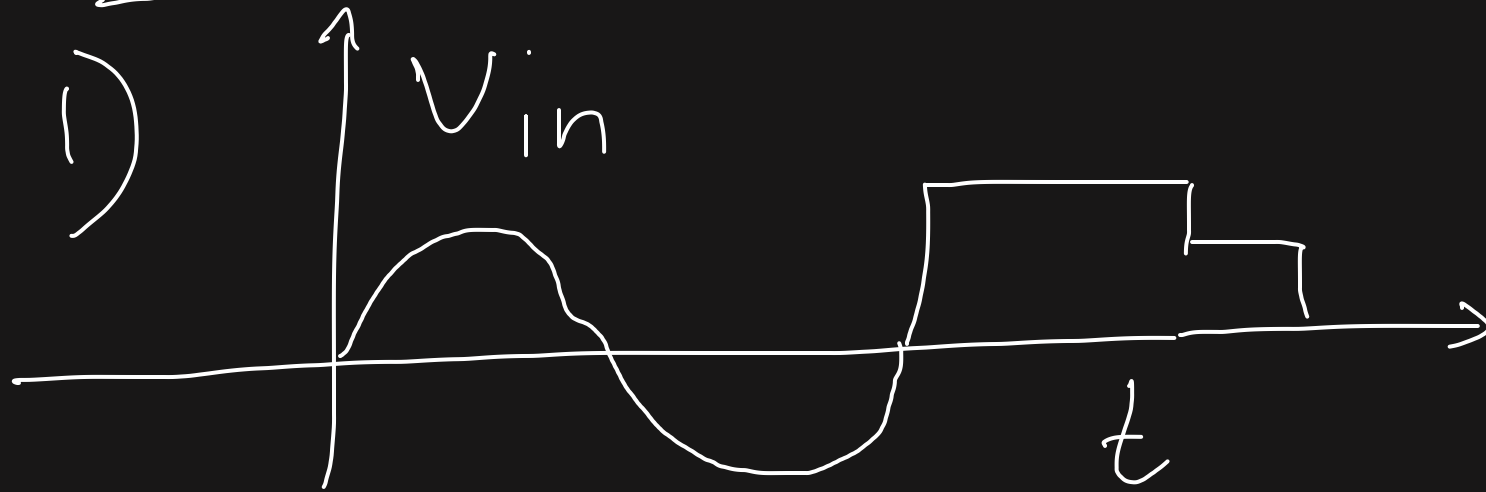

$$V_{out} = ?$$

