

Assignment - 1

Name: Md. Minhazul Mowla

ID: 23201390



Section: 1

Course: CSE251



Submission Date: 25/6/25

Ans. to the ques. No. 1



a

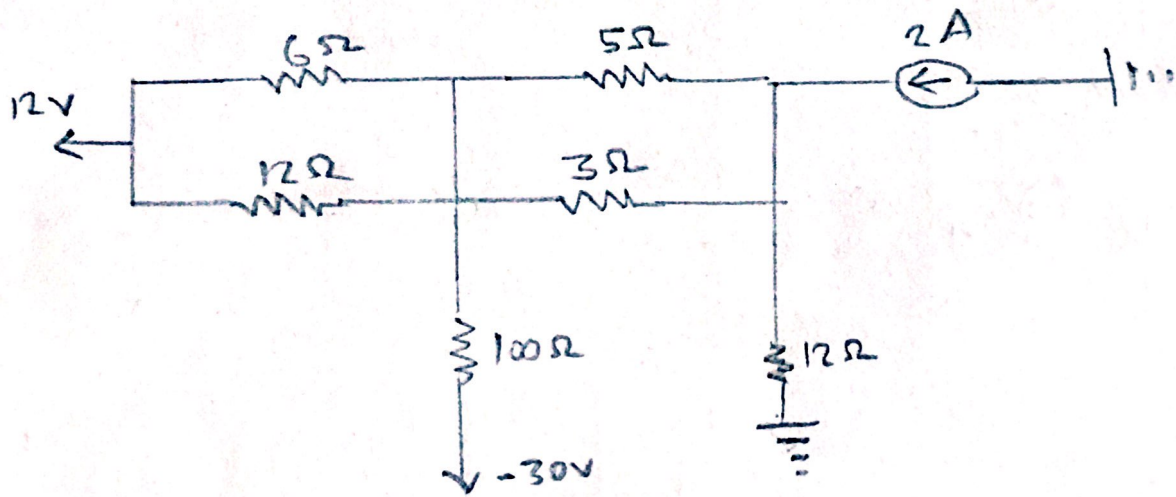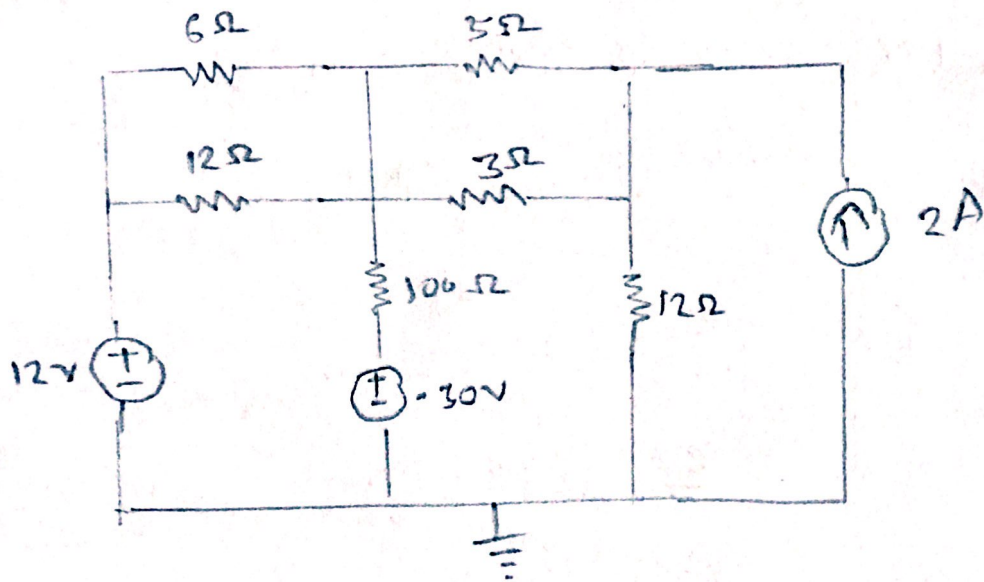

16

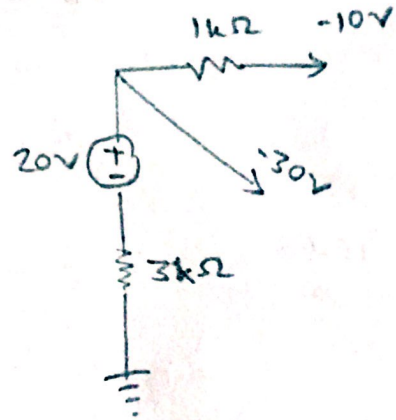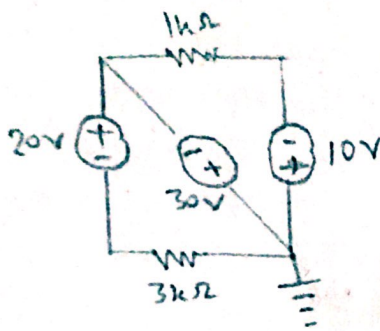

17

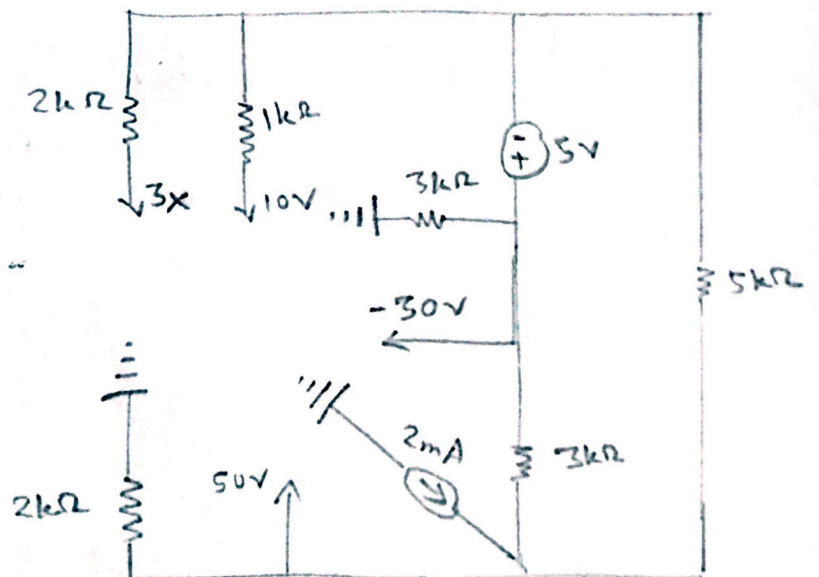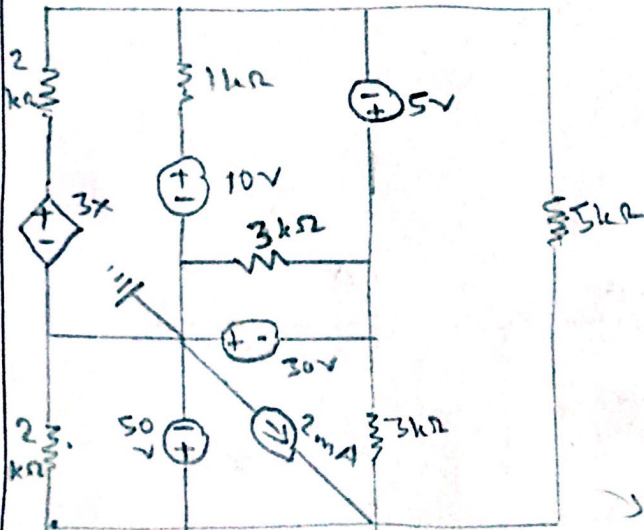

Ans. to the Ques. No-2

L3,


$$(I_3 + I_1)10 + 7I_3 + 30 = 0$$

$$\therefore 17I_3 + 10I_1 = -30 \dots (i)$$

L1,

$$(I_3 + I_1)10 + (I_1 - I_2)7 = 0$$
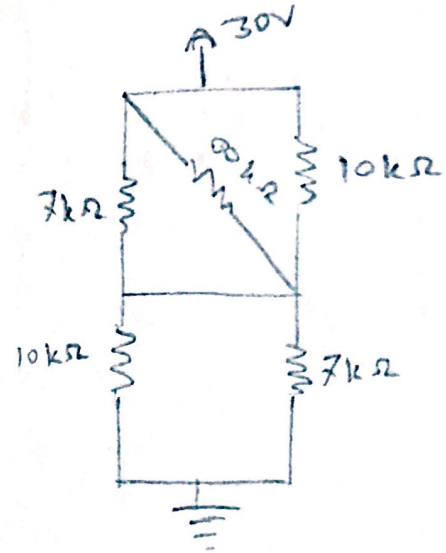
$$\therefore 10I_3 - 7I_2 + 17I_1 = 0 \dots (ii)$$



L2,

$$(I_2 - I_1)7 + 10I_2 + 30 = 0$$

$$\therefore 17I_2 - 7I_1 = -30 \dots (iii)$$


(i), (ii) & (iii),

$$I_1 = 0.64 \text{ mA}$$


$$I_2 = -1.5 \text{ mA}$$

$$I_3 = -2.14 \text{ mA}$$

$$\therefore I_2 = -0.64 \text{ mA}$$

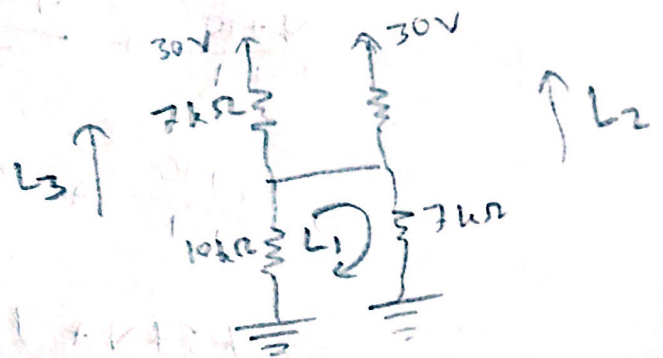

Ans. to the ques. No. 3

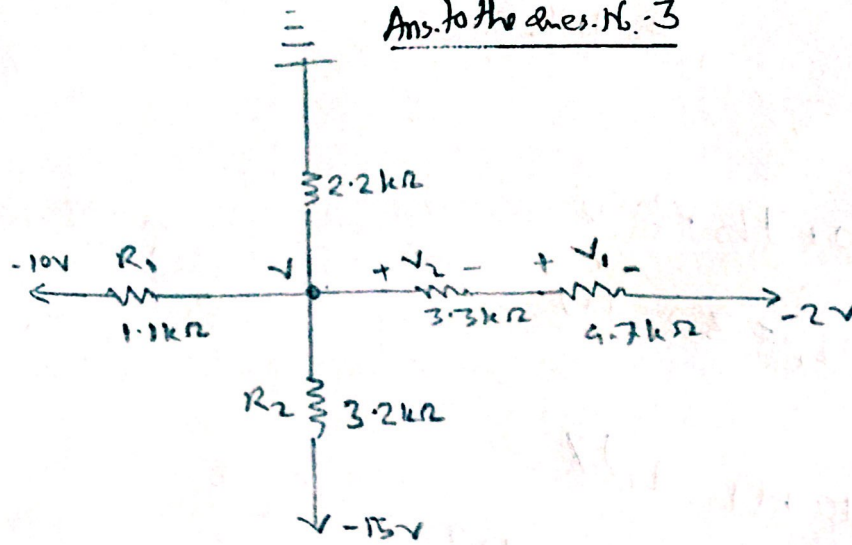

a

KCL at node V,

$$\frac{V+10}{1.1} + \frac{V+15}{3.2} + \frac{V-0}{2.2} + \frac{V+2}{3.3+4.7} = 0$$

$$\Rightarrow \frac{V+10}{1.1} + \frac{V+15}{3.2} + \frac{V}{2.2} + \frac{V+2}{8} = 0$$

$$\Rightarrow \cancel{7.27V} + \cancel{72.7} + \cancel{2.5V} + \cancel{37.5} + \cancel{3.6V} + \cancel{V+12} = 0$$

$$\Rightarrow \left(\frac{8}{1.1} + \frac{8}{3.2} + \frac{8}{2.2} + \frac{8}{8} \right) V + \left(\frac{8 \times 10}{1.1} + \frac{15 \times 8}{3.2} + \frac{8}{2.2} + \frac{2 \times 8}{8} \right) = 0$$

$$\therefore V = \frac{-2549}{317}$$

$$= -8.04V$$

$$R_{eq} = \frac{1}{\frac{1}{1.1} + \frac{1}{2.2} + \frac{1}{3.2} + \frac{1}{3.3+4.7}} = \frac{176}{317} \text{ k}\Omega$$

$$V_1 = \frac{4.7}{\frac{176}{317}} \times \left(-\frac{2549}{317} \right) = -68.07 \text{ V}$$

$$V_2 = \frac{3.3}{\frac{176}{317}} \times \left(-\frac{2549}{317} \right) = -47.79 \text{ V}$$

$$P_{R_1} = \frac{V_{R_1}^2}{R_1} = \frac{\left\{ \frac{1.1}{\frac{176}{317}} \times \left(-\frac{2549}{317} \right) \right\}^2}{1.1}$$


$$= \cancel{14.48} \text{ V} \quad 230.73 \text{ mW}$$

$$P_{R_2} = \frac{V_{R_2}^2}{R_2} = \frac{\left\{ \frac{3.2}{\frac{176}{317}} \times \left(-\frac{2549}{317} \right) \right\}^2}{3.2}$$

$$= 671.22 \text{ mW}$$

$$P_{R_2} > P_{R_1}$$

Ans. to the Ques No. 4

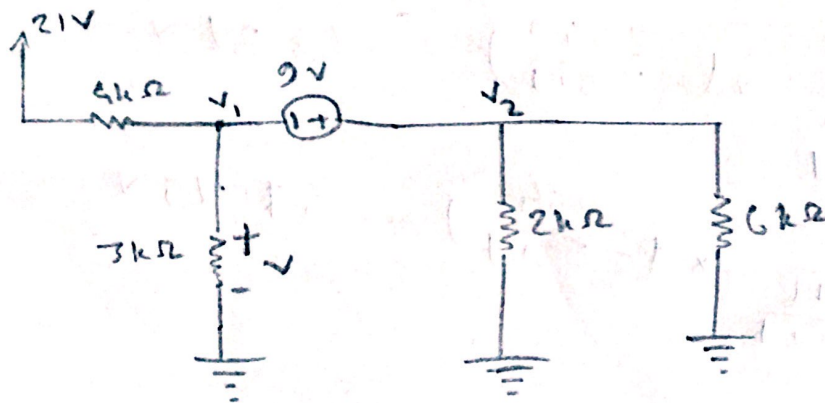

KCL on node v_1 ,

$$\frac{v_1 - 21}{4} + \frac{v_1}{3} + \frac{v_2}{2} + \frac{v_2}{6} = 0 \quad \text{--- (i)}$$

$$\Rightarrow \frac{v_1 - 21}{4} \times 12 + \frac{v_1}{3} \times 12 + \frac{v_2}{2} \times 12 + \frac{v_2}{6} \times 12 = 0$$

$$\Rightarrow 3v_1 - 63 + 4v_1 + 6v_2 + 2v_2 = 0$$

$$\therefore 7v_1 + 8v_2 = 63 \quad \text{--- (i)}$$

supermode,

$$v_2 - v_1 = 9 \quad \text{--- (ii)}$$

$$\text{(i) \& (ii)} \quad \text{--- b}$$

$$v_1 = -\frac{3}{5}, \quad v_2 = \frac{42}{5}$$

$$V = v_1 - 0 = -\frac{3}{5}$$